

System Verilog Project

# RV32I Core – Single Cycle

12조


임희주

2025.04.15

# Contents

<b>01</b>	_____	<b>RISC – V 개요</b>
<b>02</b>	_____	<b>개발 환경 및 목적</b>
<b>03</b>	_____	<b>블록도 &amp; 회로도</b>
<b>04</b>	_____	<b>Type 별 설명</b>
<b>05</b>	_____	<b>고찰</b>

## 01 RISC - V 개요

 

### RISC-V

#### 1. RISC (Reduced Instruction Set Computer) 구조

- 기존의 CISC 보다 적은 수의 명령어
- 여러 Type의 명령어를 통한 CPU 제어
- 기본적으로 32bit 명령어 사용
- 회로 구성 단순

#### 2. 오픈 소스 CPU 아키텍처

- 학술 / 연구용으로 적합 + 산업계 상용화 목표
- 다양한 설계 방식 존재

#### 3. 특징

- 마이크로 컨트롤러, 임베디드, 모바일 등 다양한 분야에 적용
- 빠른 실행 속도, 높은 확장성

## 02 개발 환경 및 목적

### 개발 환경

The logo for Xilinx Vivado, featuring the word "VIVADO" in a grey sans-serif font, followed by a stylized green and yellow geometric icon.The logo for SystemVerilog, featuring the word "SystemVerilog" in a blue serif font, with a blue and green swoosh graphic above and below the text.The logo for RISC-V, featuring a stylized "RV" in blue and orange, followed by the text "RISC-V" in a bold blue sans-serif font.

### 개발 목적


#### 1. SystemVerilog를 활용한 RV32I Core 구현

- 하버드 구조를 이루는 여러 모듈 구현 (ALU, MEM, PC)
- RAM/ROM 등 메모리 구조의 이해
- RISC-V의 기본 명령어 구현 및 이해


#### 2. RISC - V 구조의 이해

- Store / Load, Branch 등 명령어의 동작 이해
- Multi-cycle, Pipelining 구조 구현을 위한 기본기
- 최적화된 모듈 설계를 배움으로, MCU 개선 방법 학습


### 03 블록도 & 회로도

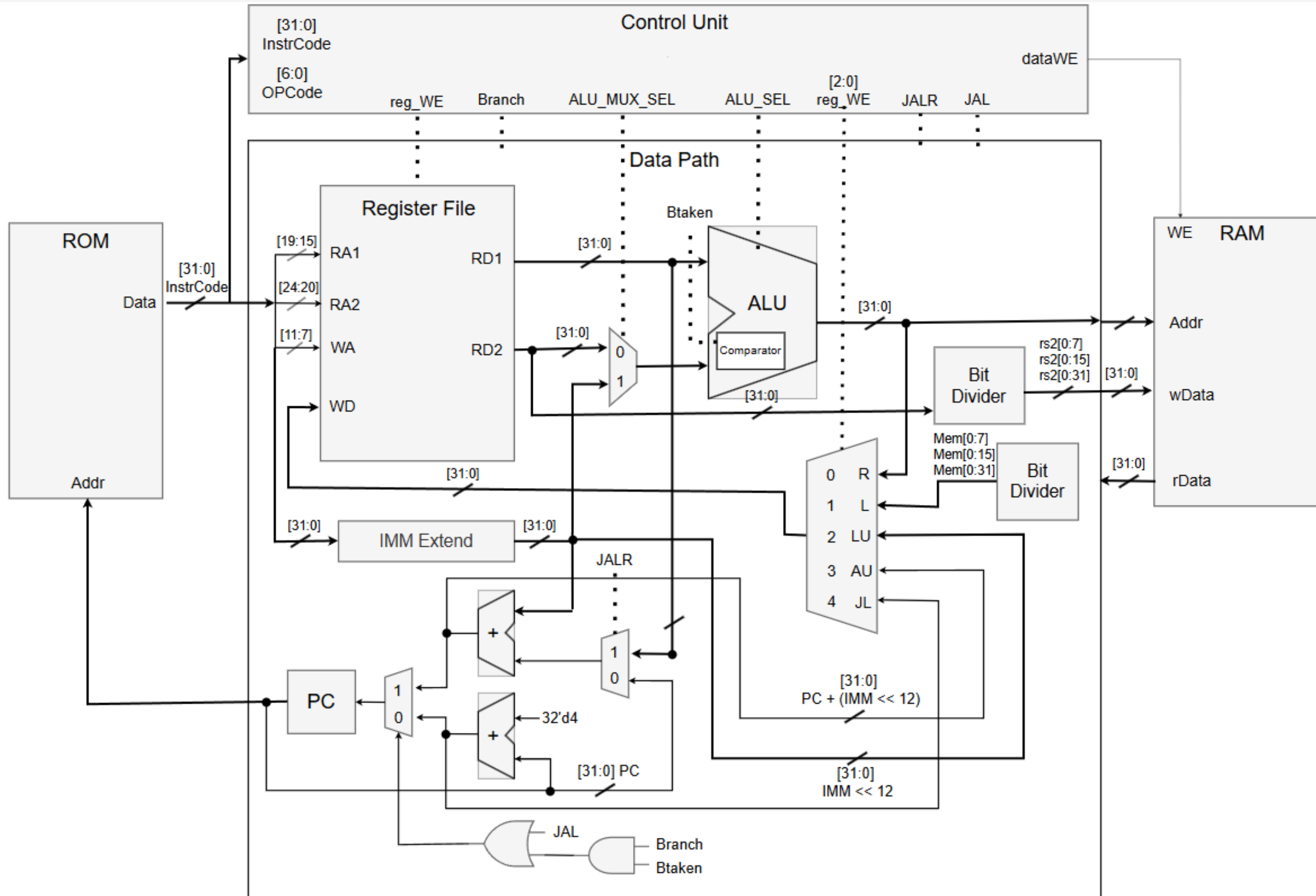


### 03 블록도 & 회로도

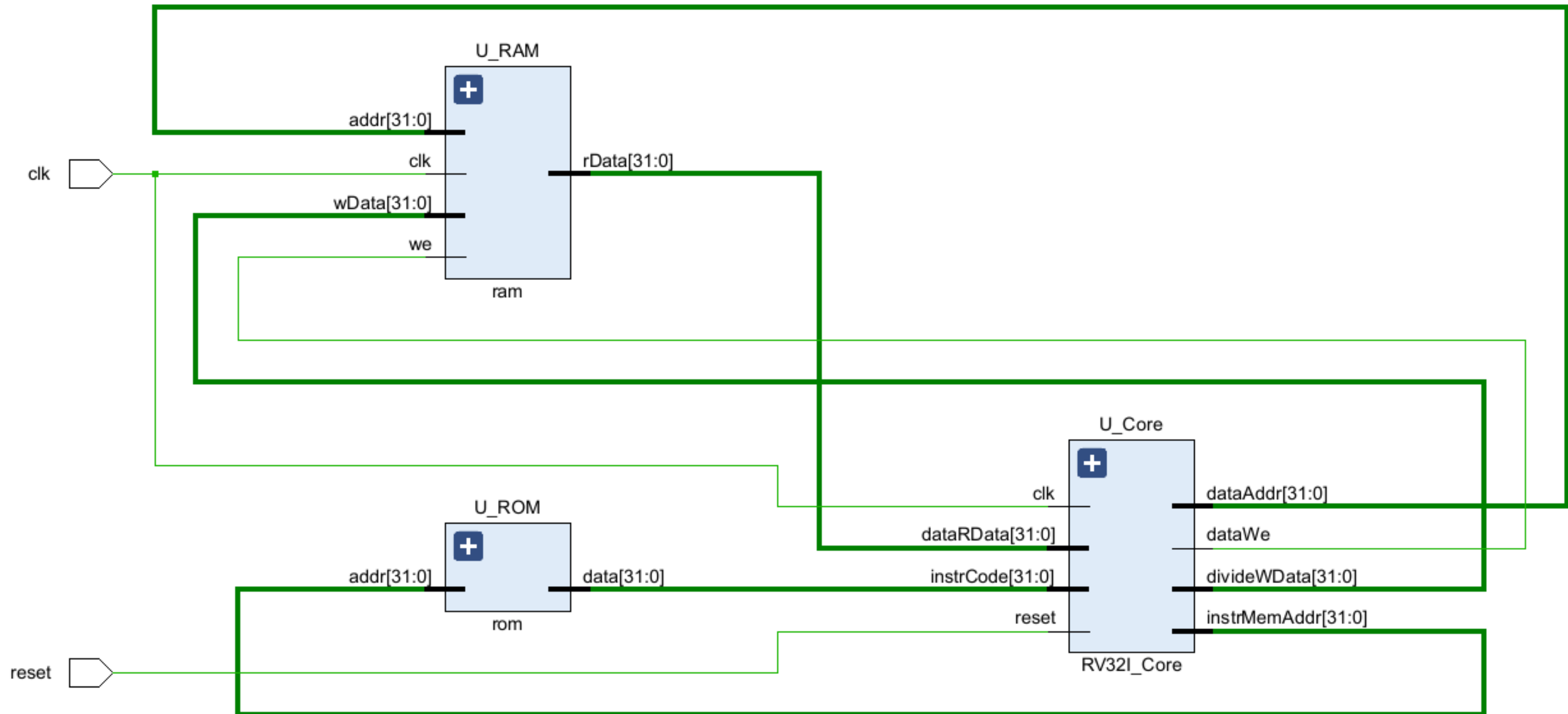

### 03 블록도 & 회로도

 


## 04 Type 별 설명 (R-Type)

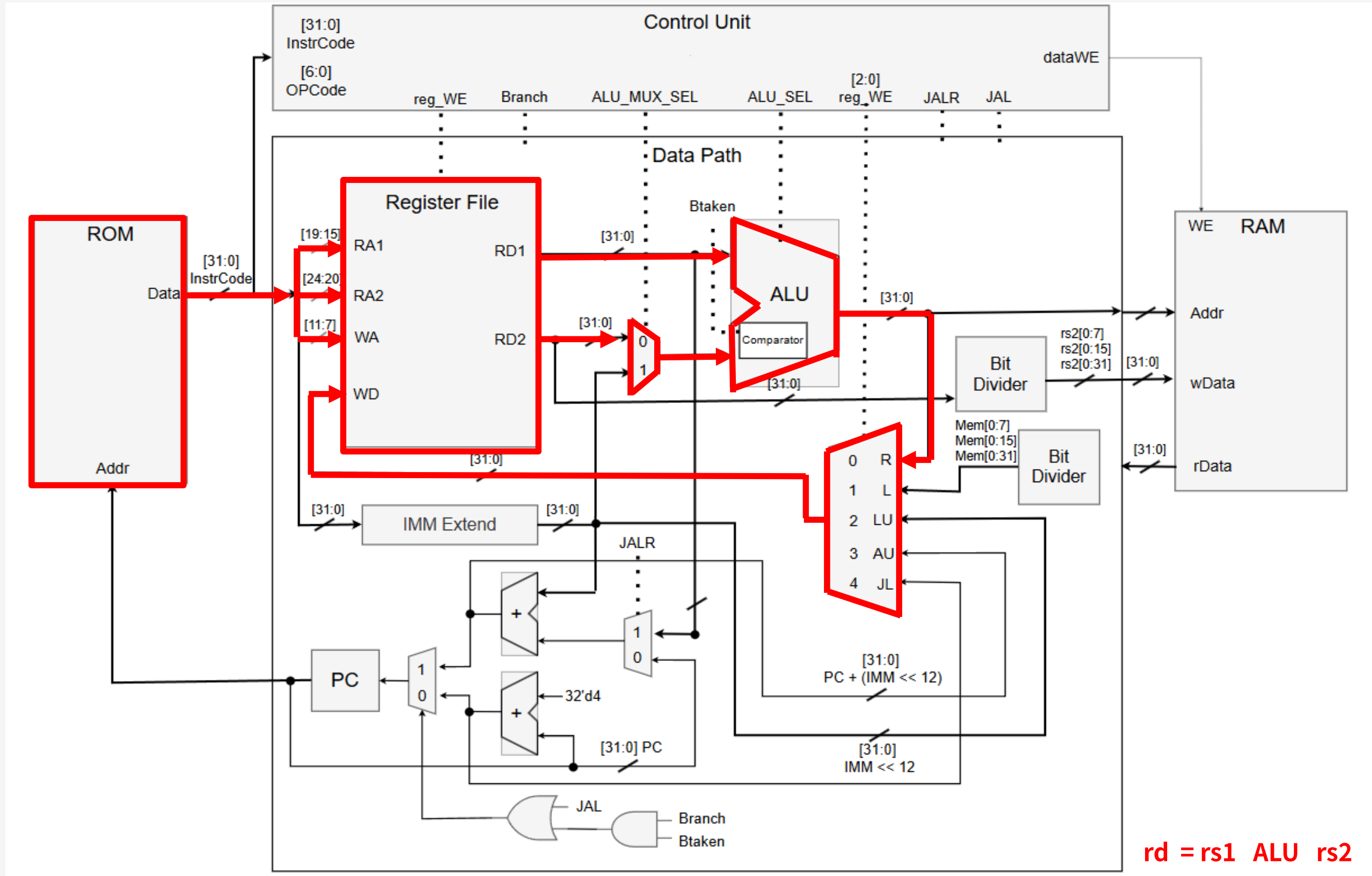



# 04 Type 별 설명 (R-Type)

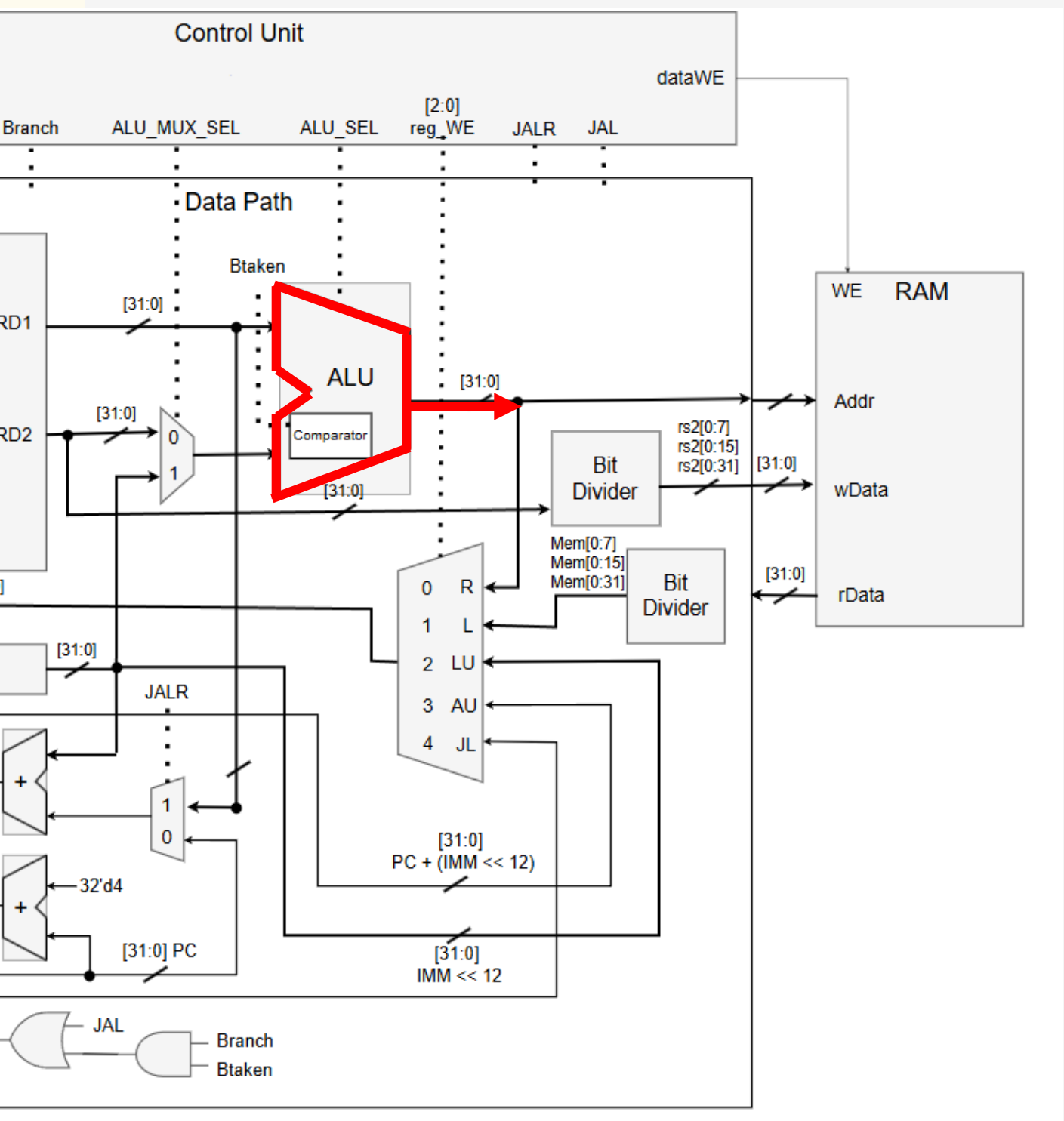

## ALU Function Control (Func3 & Func7[5])

[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14:12]	[11:07]	[06:00]
Function7	RS2	RS1	Function3	RD	OPcode
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0			[0 0 0] [1 1 1]		0 1 1 0 0 1 1

```
`ADD:    result = a + b;
`SUB:    result = a - b;
`SLL:    result = a << b;
`SRL:    result = a >> b;
`SRA:    result = $signed(a) >>> b[4:0];
`SLT:    result = ($signed(a) < $signed(b)) ? 1 : 0;
`SLTU:   result = (a < b) ? 1 : 0;
`XOR:    result = a ^ b;
`OR:     result = a | b;
`AND:    result = a & b;
default: result = 32'bx;
```

//func7[5] = "1"

//func7[5] = "1"

## 04 R-Type 시뮬레이션 설명

```
//rom[x] = 32'b func7 _ rs2 _ rs1 _ f3 _ rd _ opcode; // R-Type
rom[0] = 32'b000000_00001_00010_000_00100_0110011; // ADD x4, x2, x1
rom[1] = 32'b010000_00001_00010_000_00101_0110011; // SUB x5, x2, x1
rom[2] = 32'b000000_00001_00010_110_00110_0110011; // OR x6, x2, x1
rom[3] = 32'b000000_00001_00010_111_00111_0110011; // AND x7, x2, x1
rom[4] = 32'b000000_00001_00010_001_01000_0110011; // SLL x8, x2, x1
rom[5] = 32'b000000_00001_00010_101_01001_0110011; // SRL x9, x2, x1
rom[6] = 32'b010000_00001_00010_101_01010_0110011; // SRA x10, x2, x1
rom[7] = 32'b000000_00010_00001_010_01011_0110011; // SLT x11, x1, x2
rom[8] = 32'b000000_00010_00001_011_01100_0110011; // SLTU x12, x1, x2
rom[9] = 32'b000000_00001_00010_100_01101_0110011; // XOR x13, x2, x1
```

Func7[5] & [2:0]Func3 = ALU Control

1. ADD :  $11 + 12 = 23$

2. SUB :  $12 - 11 = 1$

3. OR :  $11 \wedge 12 = 15$

4. AND :  $11 \& 12 = 8$

5. SLL :  $32'd12 \ll 11 = 24576$

6. SRL :  $32'd12 \gg 11 = 0$

7. SRA :  $32'd12 \gg 11$  (Arith = 0) = 0


8. SLT :  $32'd11 < 32'd12 = 1$

9. SLTU :  $32'd11 < 32'd12 = 1$

10. XOR :  $11 \text{ XOR } 12 = 7$

※Signed

## 04 R-Type 시뮬레이션 설명

 

1. ADD :  $11 + 12 = 23$

2. SUB :  $12 - 11 = 1$

3. OR :  $11 \wedge 12 = 15$

4. AND :  $11 \& 12 = 8$

5. SLL :  $32'd12 \ll 11 = 24576$

6. SRL :  $32'd12 \gg 11 = 0$

7. SRA :  $32'd12 \gg 11$  (Arith = 0) = 0


8. SLT :  $32'd11 < 32'd12 = 1$

9. SLTU :  $32'd11 < 32'd12 = 1$


10. XOR :  $11 \text{ XOR } 12 = 7$

※Signed

## 04 Type 별 설명 (I-Type)

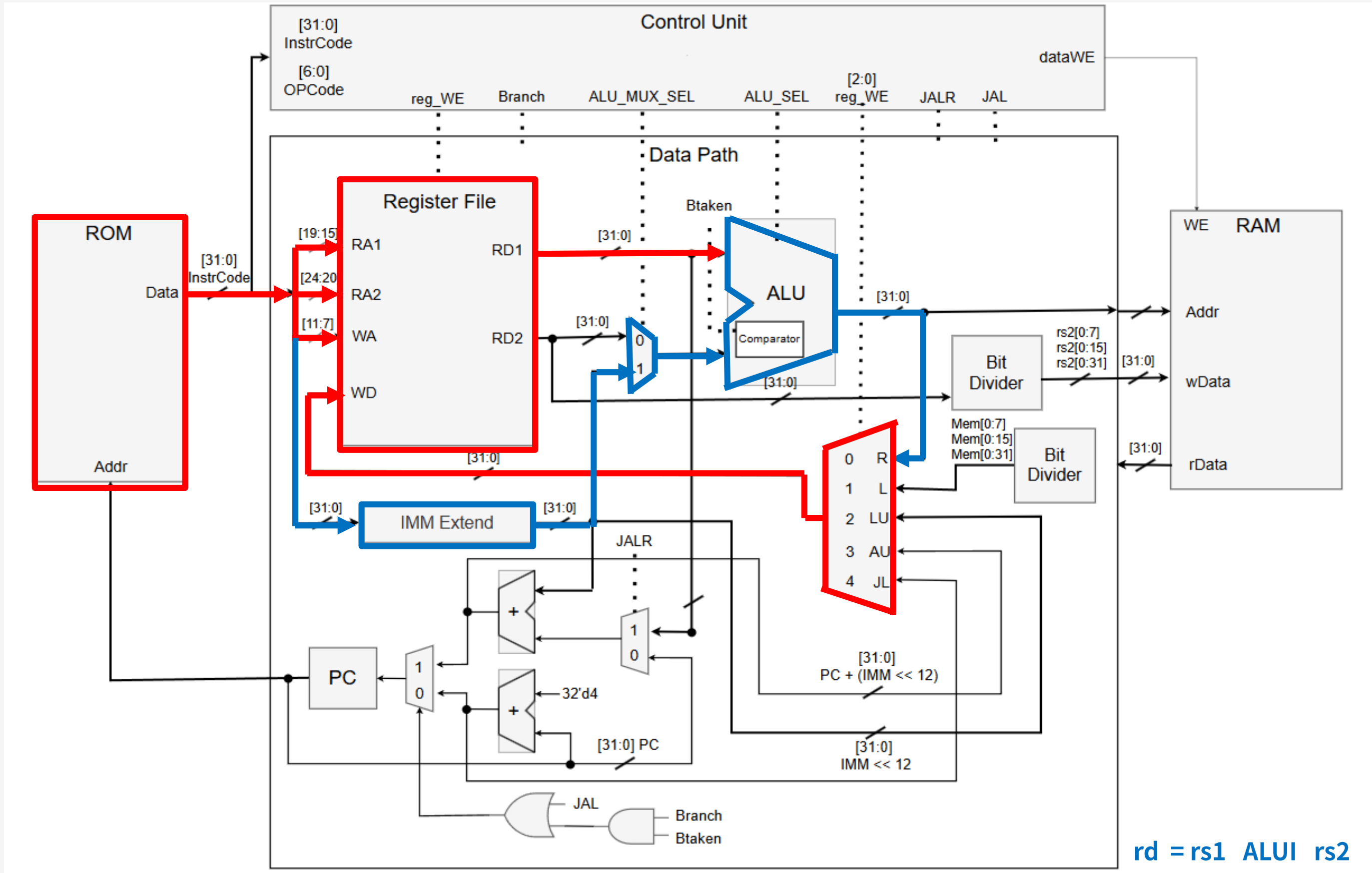

04 Type 별 설명 (I-Type)

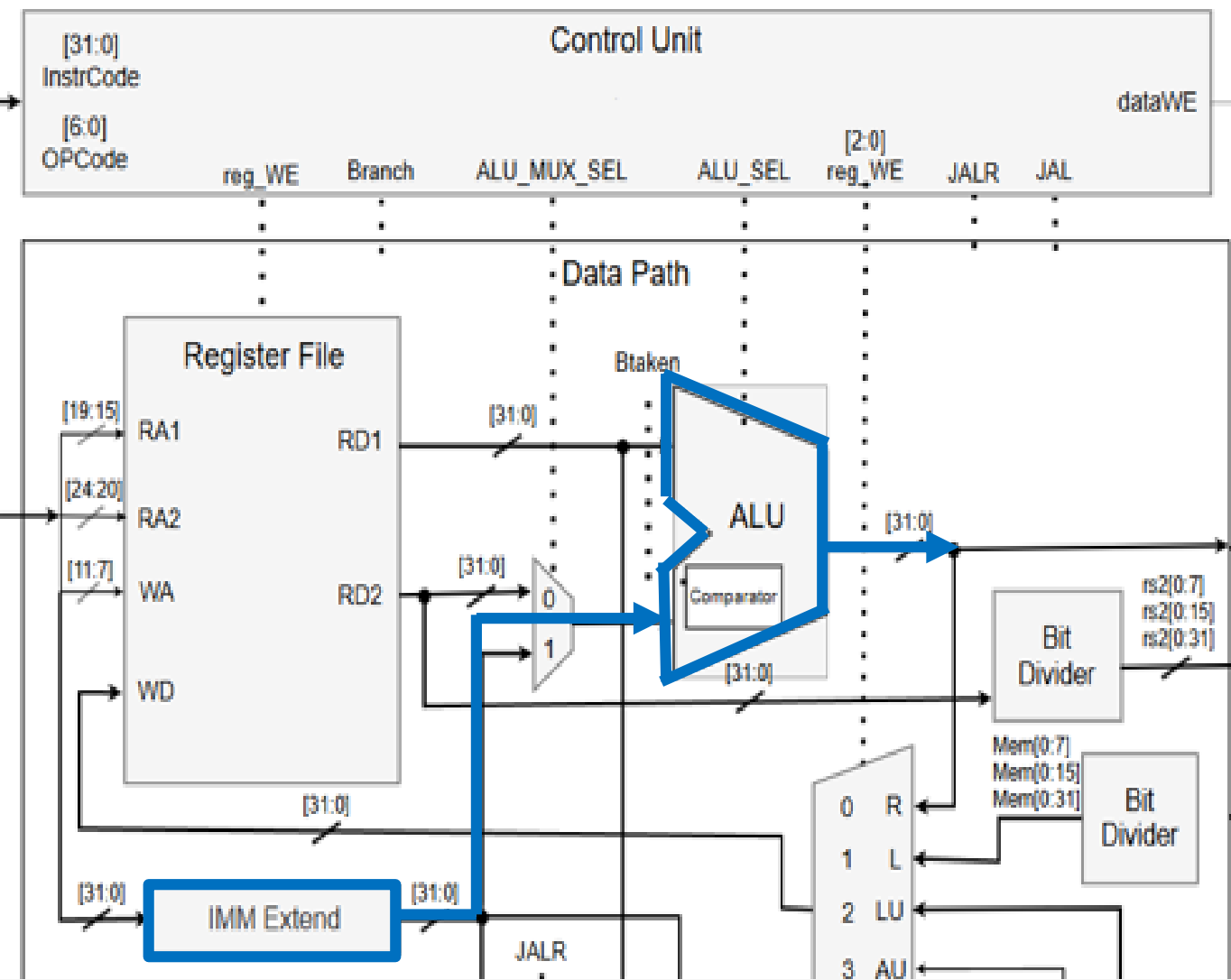

ALU Function Control [Imm]

[31:20]	[19:15]	[14:12]	[11:07]	[06:00]
Imm	RS1	Function3	RD	OPcode
		<div>[0 0 0]</div> <div>[1 1 1]</div>		<div>0 0 1 0 0 1 1</div>

Shift Register (SLLI, SRLI, SRAI)

[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14:12]	[11:07]	[06:00]
Function7	Shamt	RS1	Function3	RD	OPcode
<div>0 0 0 0 0 0</div> <div>0 0 0 0 0 0</div> <div>0 1 0 0 0 0</div>			<div>[0 0 1]</div> <div>[1 0 1]</div> <div>[1 0 1]</div>		<div>0 0 1 0 0 1 1</div>

```
`ADD:    result = a + b;
`SUB:    result = a - b;
`SLL:    result = a << b;
`SRL:    result = a >> b;
`SRA:    result = $signed(a) >>> b[4:0];
`SLT:    result = ($signed(a) < $signed(b)) ? 1 : 0;
`SLTU:   result = (a < b) ? 1 : 0;
`XOR:    result = a ^ b;
`OR:     result = a | b;
`AND:    result = a & b;
default: result = 32'bx;
```

//func7[5] = "1"

//func7[5] = "1"

## 04 I-Type 시뮬레이션 설명


```
//rom[x]=32'b imm12      _ rs1 _ f3 _ rd _opcode // I-Type
rom[0] = 32'b000000000100_00010_000_00011_0010011; // ADDI rd = x3, rs1 = 12, 4(x0)
rom[1] = 32'b0000000010000_00010_010_00100_0010011; // SLTI rd = x4, rs1 = 12, 16(x0)
rom[2] = 32'b000000000100_00010_011_00101_0010011; // SLTIU rd = x5, rs1 = 12, 4(x0)
rom[3] = 32'b000000000100_00010_100_00110_0010011; // XORI rd = x6, rs1 = 12, 4(x0)
rom[4] = 32'b000000000100_00010_110_00111_0010011; // ORI rd = x7, rs1 = 12, 4(x0)
rom[5] = 32'b000000000100_00010_111_01000_0010011; // ANDI rd = x8, rs1 = 12, 4(x0)

//rom[x]=32'b fucn7 _ shamt _ rs1 _f3 _ rd _opcode; // I-Type SLLI
rom[6] = 32'b0000000_00001_00110_001_01001_0010011; // SLLI rx = x9, rs1 = 16, shamt = 00001
rom[7] = 32'b0000000_00001_00110_101_01010_0010011; // SRLI rx = x10, rs1 = 16, shamt = 00001
rom[8] = 32'b0100000_00011_00010_000_01011_0110011; // SUB x11, x1, x3
rom[9] = 32'b0100000_00001_01011_101_01100_0010011; // SRAI rx = x12, rs1 = -2, shamt = 00001
```

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. ADDI : $12 + 4(\text{imm}) = 16$ | 4. XORI : $12 \text{ XOR } 4(\text{imm}) = 8$ | 7. SLLI : $16 \ll 32'd1 (\text{shamt})$ |
| 2. SLTI : $12 < 16(\text{imm}) = 1$ | 5. ORI : $12 \text{ OR } 4(\text{imm}) = 12$  | 8. SRLI : $16 \gg 32'd1 (\text{shamt})$ |
| 3. SLTIU : $12 < 4(\text{imm}) = 0$ | 6. ANDI : $12 \text{ AND } 4(\text{imm}) = 4$ | 9. SRAI : 음수 Shift                      |



## 04 I-Type 시뮬레이션 설명

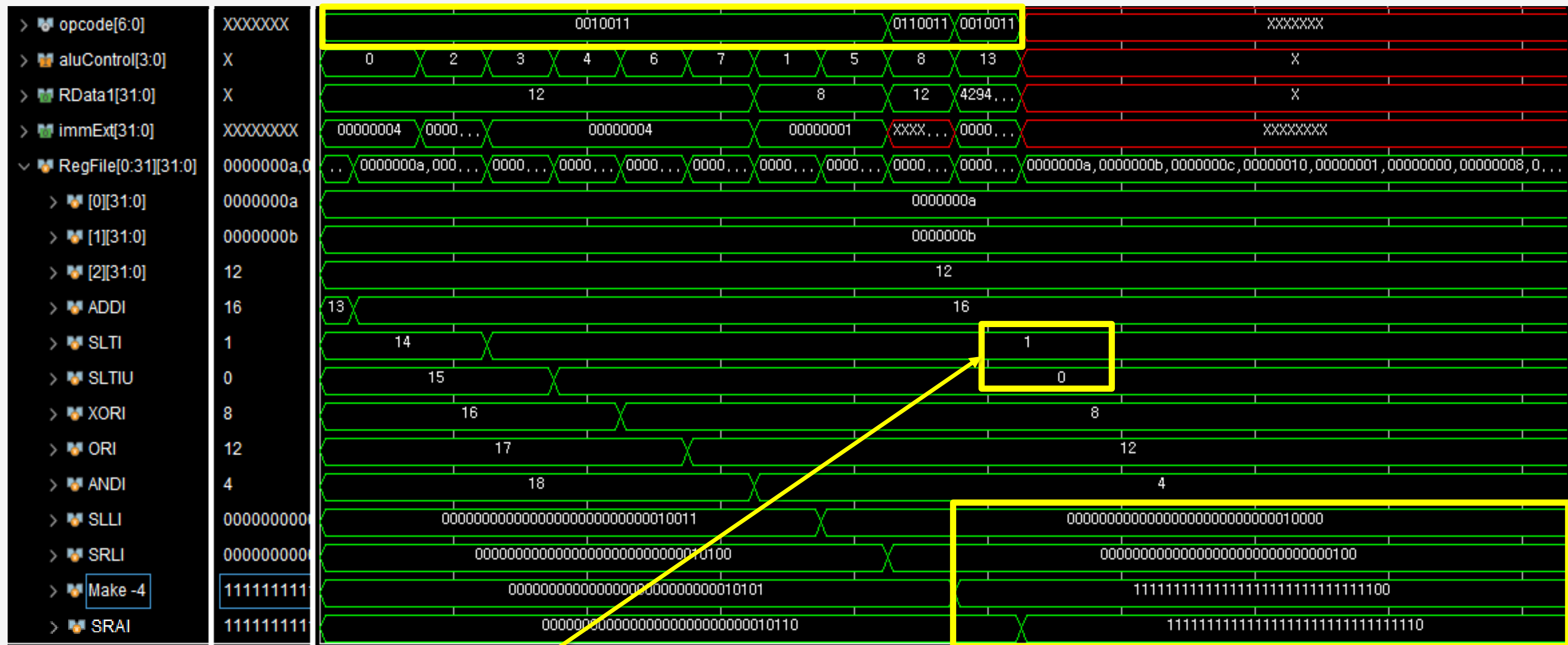

1. ADDI :  $12 + 4(\text{imm}) = 16$

2. SLTI :  $12 < 16(\text{imm}) = 1$

3. SLTIU :  $12 < 4(\text{imm}) = 0$

4. XORI :  $12 \text{ XOR } 4(\text{imm}) = 8$

5. ORI :  $12 \text{ OR } 4(\text{imm}) = 12$


6. ANDI :  $12 \text{ AND } 4(\text{imm}) = 4$

7. SLLI :  $16 \ll 32'd1 (\text{shamt})$

8. SRLI :  $16 \gg 32'd1 (\text{shamt})$


9. SRAI : 음수 Shift

## 04 Type 별 설명 (S-Type)

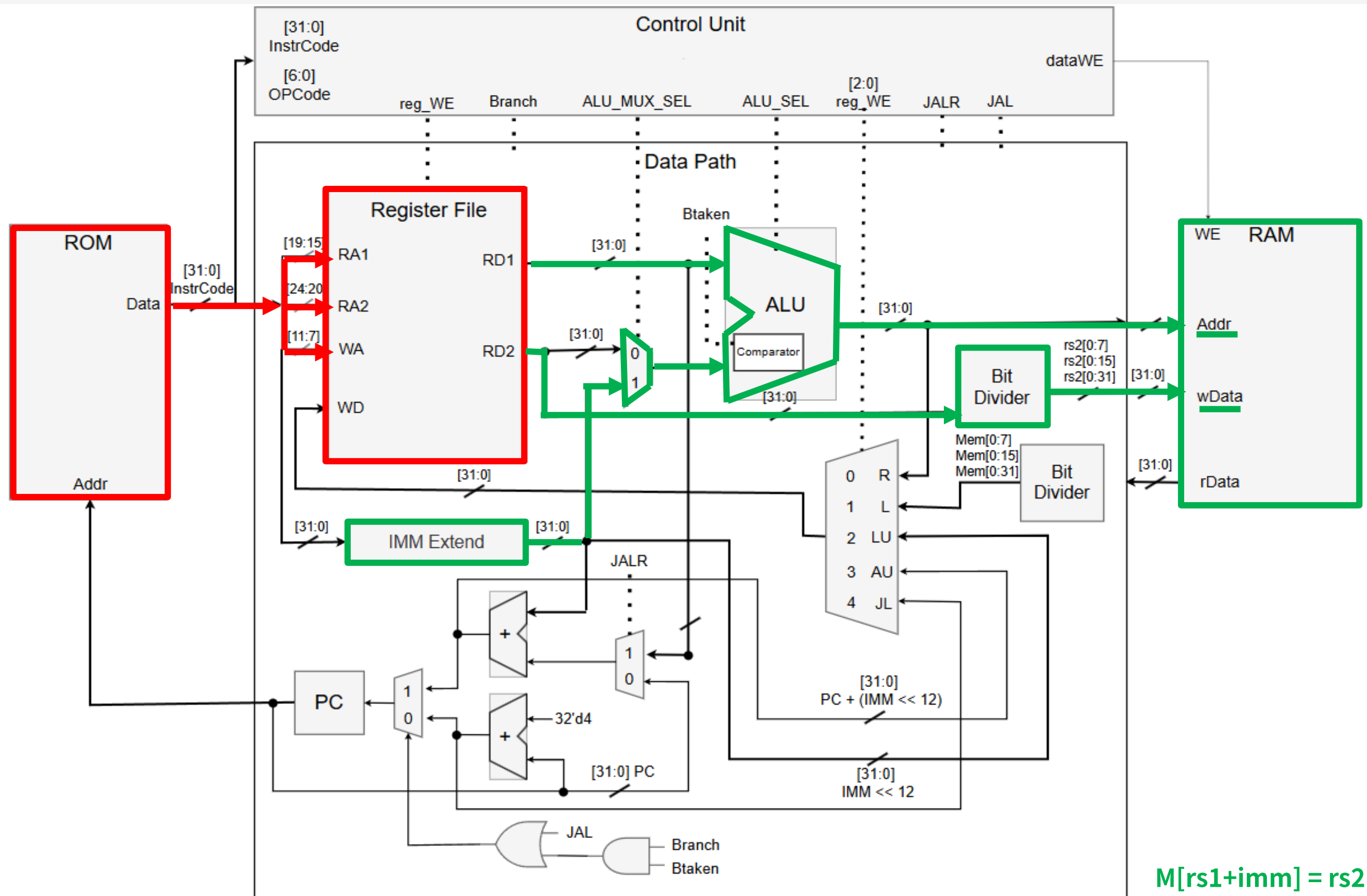



04 Type 별 설명 (S-Type)

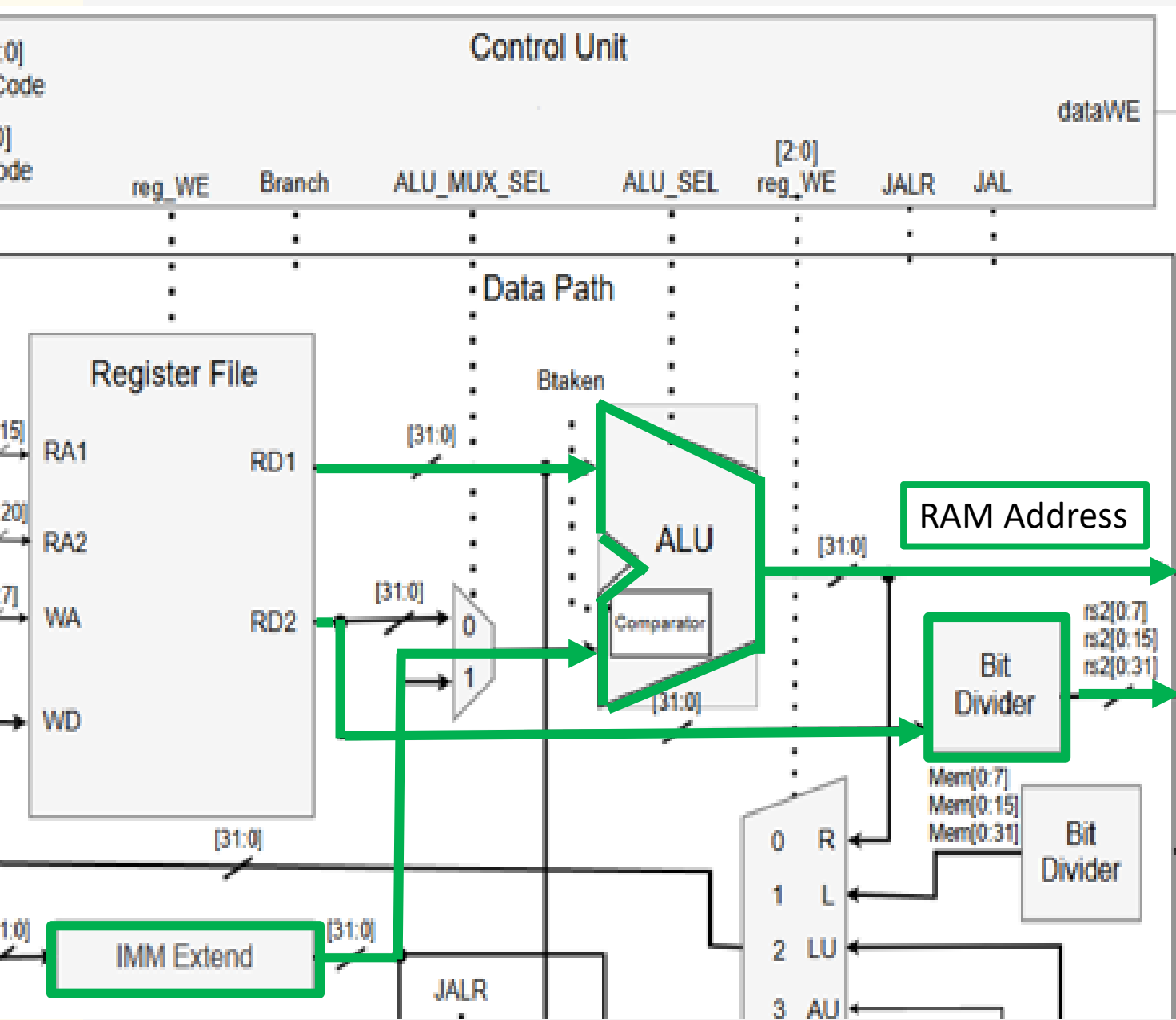


Store Data into RAM

[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14:12]	[11:07]	[06:00]
Imm[11:5]	RS2	RS1	Function3	Imm[4:1][11]	OPcode
Byte Half Whole			<div>[0 0 0] [0 0 1] [0 1 0]</div>		0 1 0 0 0 1 1


DATA Bit Divide

Byte	Addr : rs1 + Imm	Data : wData[0:7]
Half	Addr : rs1 + Imm	Data : wData[0:15]
Whole	Addr : rs1 + Imm	Data : wData[0:31]

## 04 Type 별 설명 (L-Type)

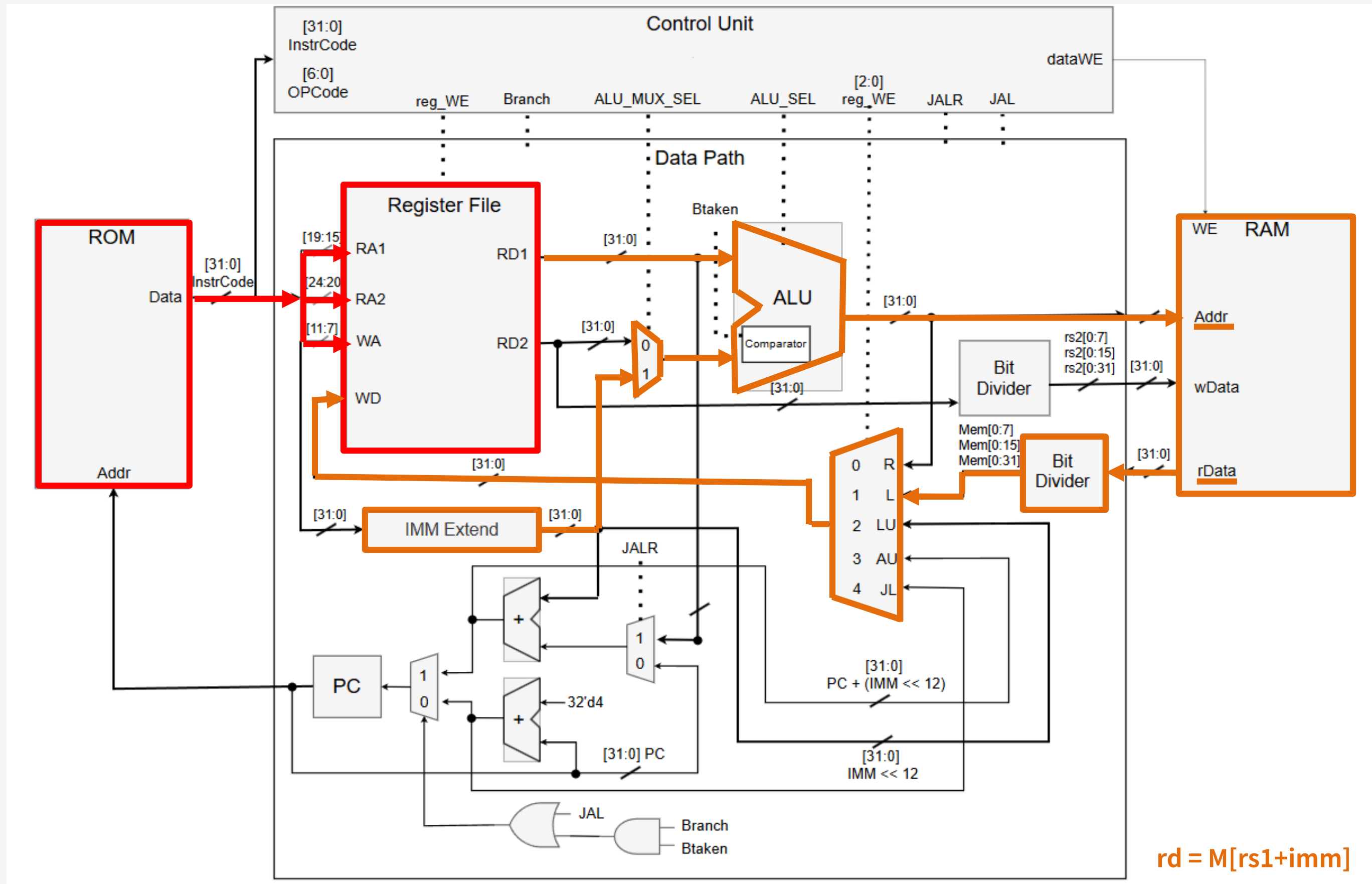

04 Type 별 설명 (L-Type)

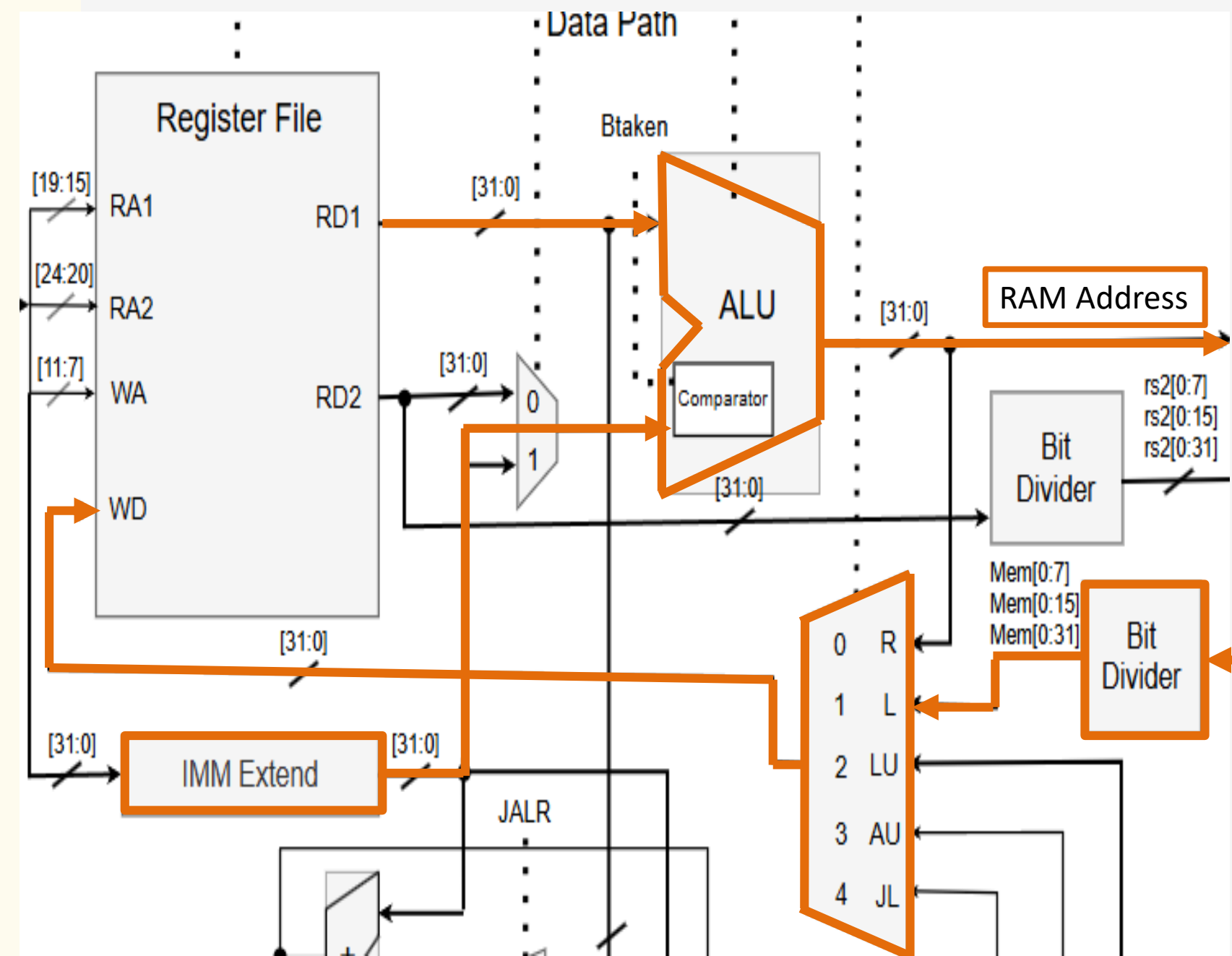

Read Data From RAM

[31:20]	[19:15]	[14:12]	[11:07]	[06:00]
Imm[11:0]	RS1	Function3	RD	OPcode
		[0 0 0] [1 1 1]		0 0 1 0 0 1 1

Read Divided Data

Byte	Data : rData[0:7]
Half	Data : rData[0:15]
Whole	Data : rData[0:31]


## 04 S & L-Type 시뮬레이션 설명

```
//rom[x]=32'b imm7 _ rs2 _ rs1 _f3 _ imm5_ opcode; // S-Type  
rom[0] = 32'b0000000_11111_00000_001_01000_0100011; // sw x2, 8(x0), divide into 15bit & put RAM  
//rom[x]=32'b imm12 _ rs1 _f3 _ rd _ opcode; // L-Type  
rom[1] = 32'b000000001000_00000_000_00011_0000011; // LB x3, 8(x0); divide into 7bit & put REG
```

※ rs2 = 32'b1100\_0110\_0011\_1100\_0110\_0011\_1100\_0110

1. Store rs2[0:15] to RAM Address [2]
2. Load rs2[0:7] Arith(1) to RegFile Address[3]


## 04 S & L-Type 시뮬레이션 설명

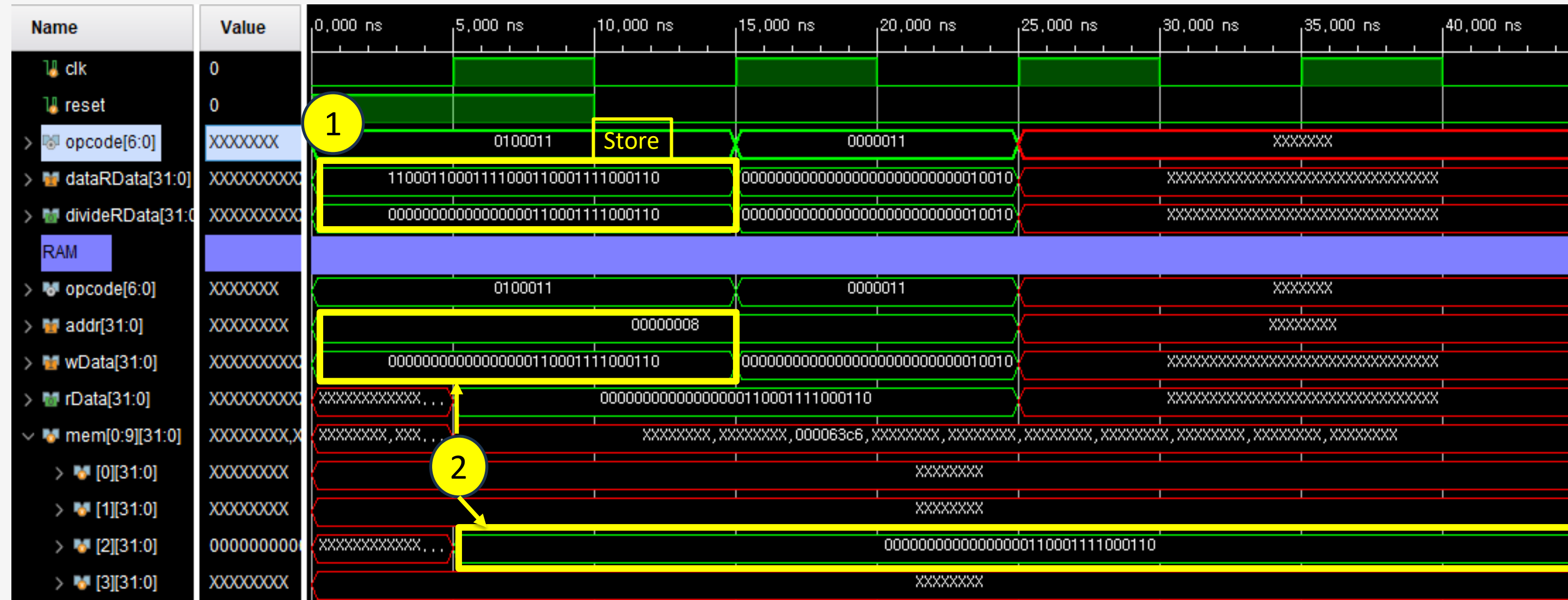

```
※ rs2 = 32'b1100_0110_0011_1100_0110_0011_1100_0110
```

1. Divide 32bit rs2 -> rs2[0:15]
2. Store rs2[0:15] to RAM Address [2]


## 04 S & L-Type 시뮬레이션 설명

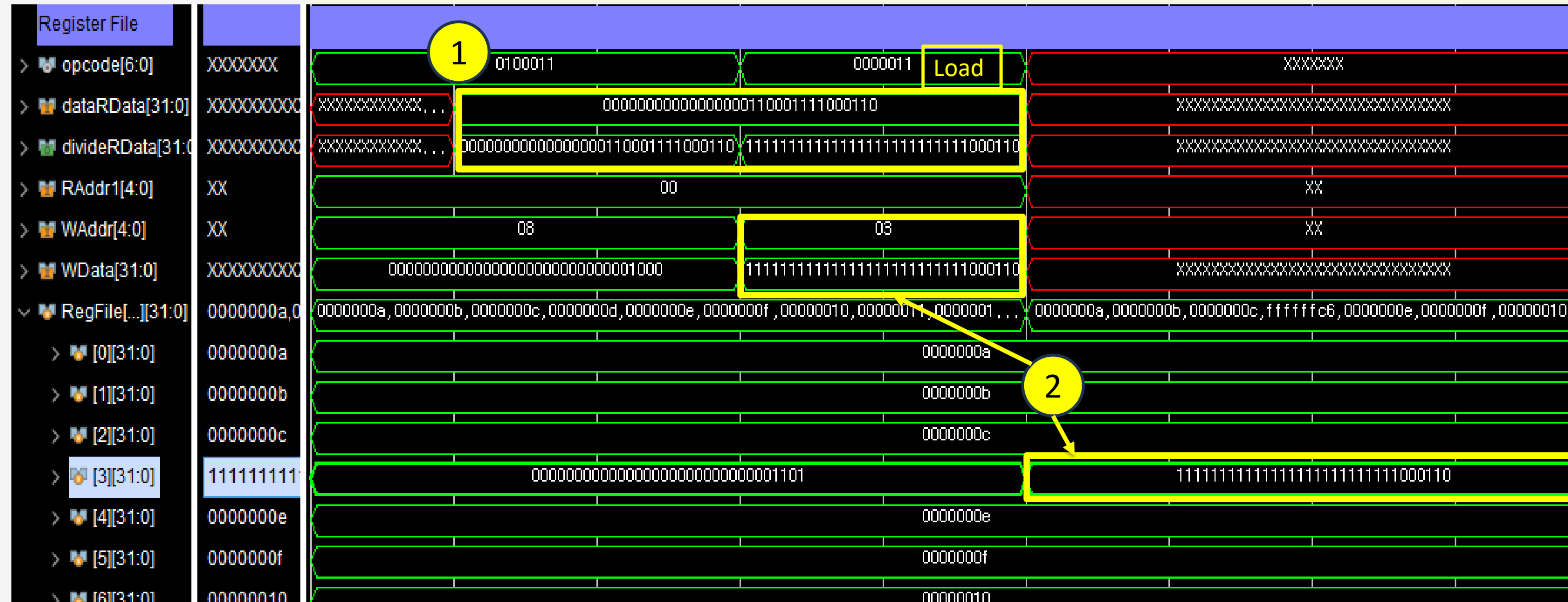


※ rs2 = 32'b1100\_0110\_0011\_1100\_0110\_0011\_1100\_0110

1. (LB) Divide 15bit rs2 -> rs2[0:7] + Airth(1)
2. Store rs2[0:7] to RegFile Address [3]

## 04 Type 별 설명 (B-Type)

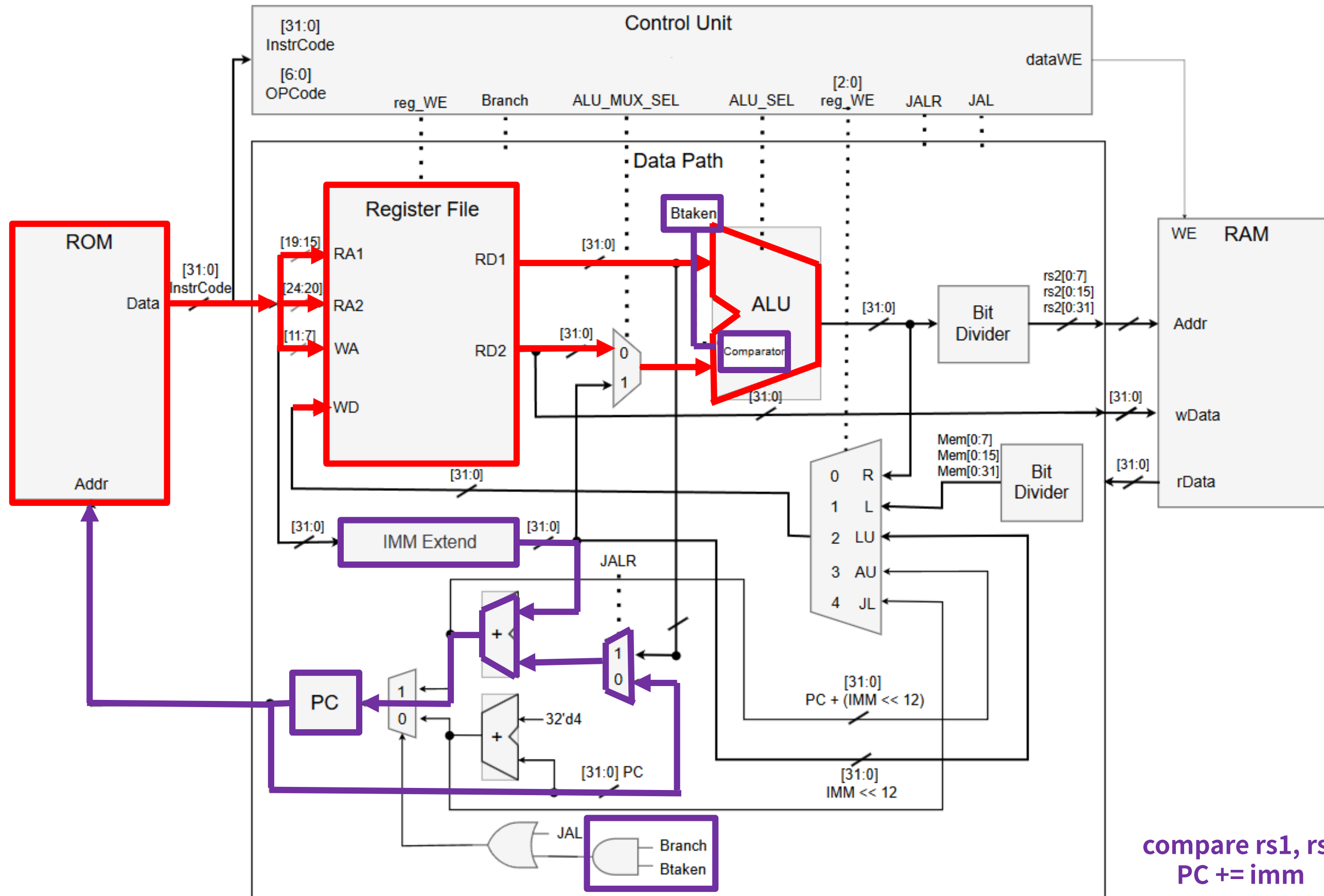

04 Type 별 설명 (B-Type)

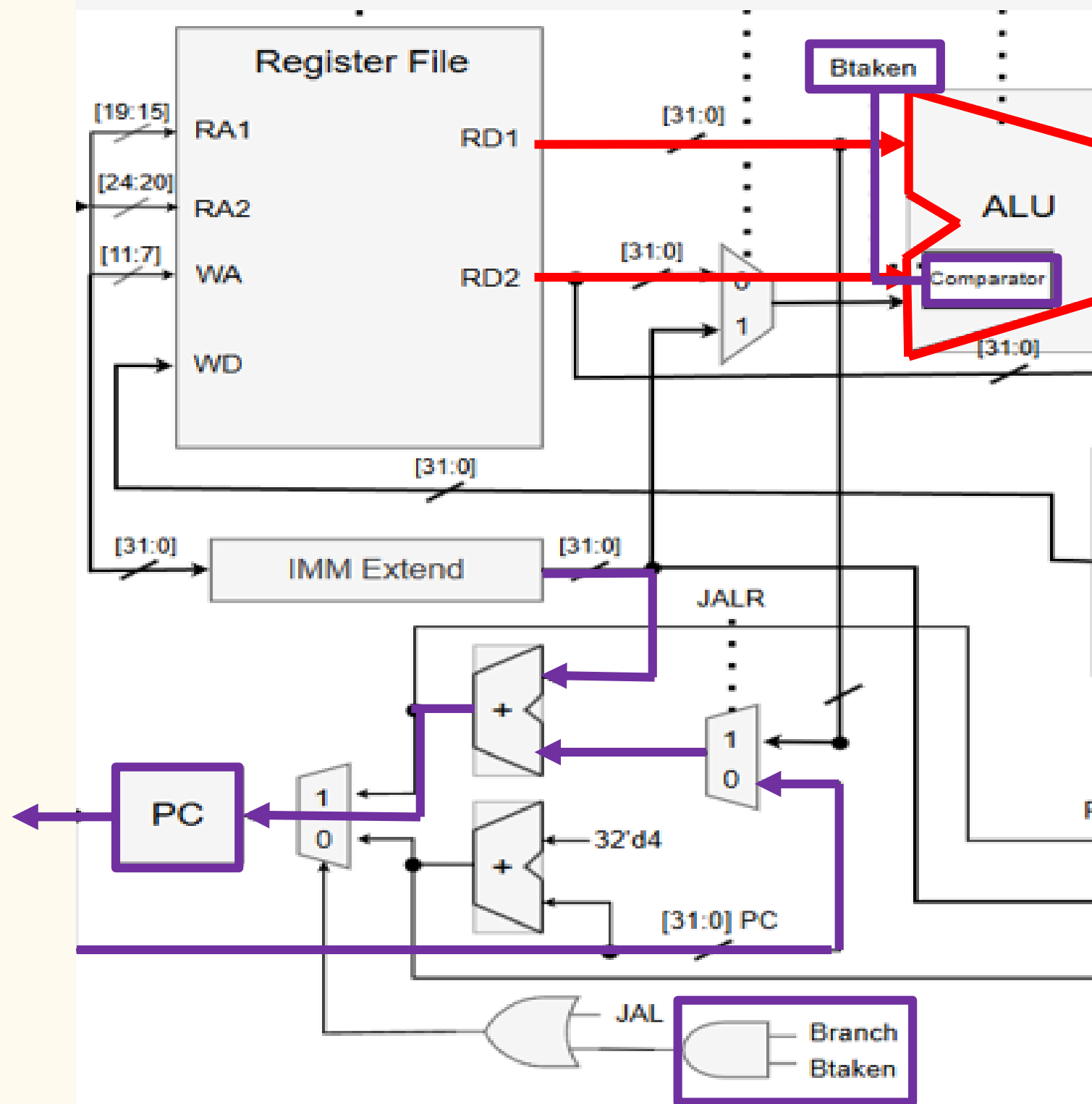

Compare Data & Make Branch ( PC += Imm)

[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14:12]	[11:07]	[06:00]
Imm[12][10:5]	RS2	RS1	Function3	Imm[4:1][11]	OPcode
			[0 0 0] [1 1 1]		1 1 0 0 0 1 1

```
`BEQ:  btaken = (a == b);
`BNE:  btaken = (a != b);
`BLT:  btaken = ($signed(a) < $signed(b));
`BGE:  btaken = ($signed(a) >= $signed(b));
`BLTU: btaken = (a < b);
`BGEU: btaken = (a >= b);
default: btaken = 1'b0;
```



## 04 B-Type 시뮬레이션 설명


```
//rom[x]=32'b imm7 _ rs2 _ rs1 _ f3 _ imm5_ opcode; // B-Type
rom[0] = 32'b0000000_00010_00010_000_00100_1100011; // BEQ x2, x2, 4 True
rom[1] = 32'b0000000_00011_00010_001_01000_1100011; // BNE x2, x3, 8 True
rom[3] = 32'b0000000_00010_00010_100_00100_1100011; // BLT x2, x2, 4 False
rom[4] = 32'b0000000_00010_00010_101_01000_1100011; // BGE x2, x2, 8 True
rom[6] = 32'b0000000_00011_00010_110_00100_1100011; // BLTU x2, x3, 4 True
rom[7] = 32'b0000000_00010_00010_111_00100_1100011; // BGEU x2, x2, 4 True
```

비교 연산 값이 1(True)라면 PC += imm

1. BEQ : (rs1 == rs2) = '1' -> 4
2. BNE : (rs1 != rs2) = '0' -> 8
3. BLT : (rs1 < rs2) = '0' -> 4

4. BGE : (rs1 >= rs2) = '1' -> 8
5. BLTU : (rs1 < rs2) = '0' -> 4
6. BGEU : (rs1 >= rs2) = '1' -> 4

## 04 B-Type 시뮬레이션 설명

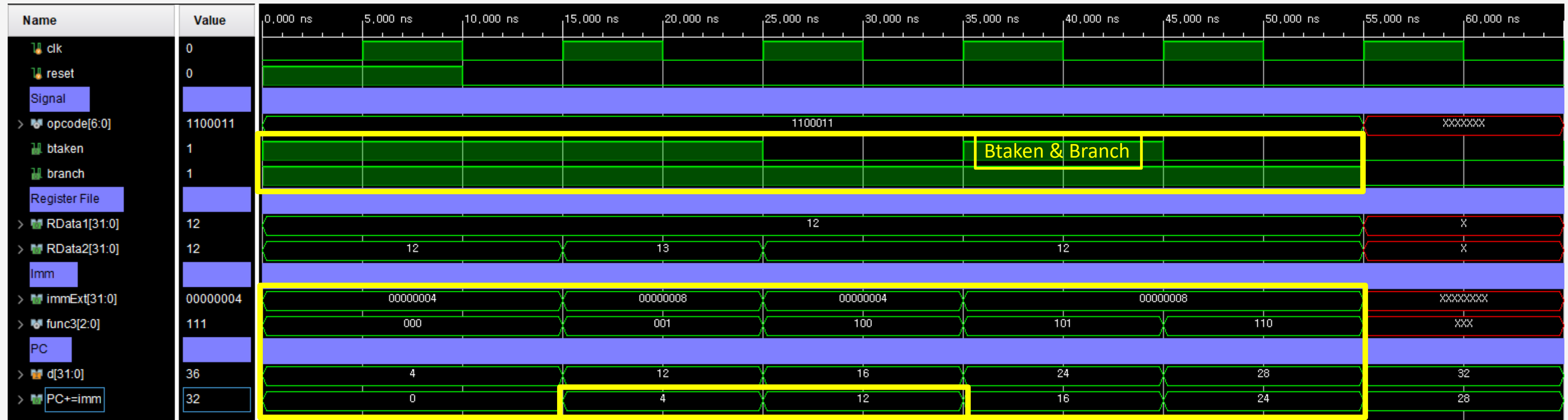

비교 연산 값이 1(True)라면 PC += imm

1. BEQ : (rs1 == rs2) = '1' -> 4

2. BNE : (rs1 != rs2) = '1' -> 8


3. BLT : (rs1 < rs2) = '0' -> 4

4. BGE : (rs1 >= rs2) = '1' -> 8


5. BLTU : (rs1 < rs2) = '0' -> 4

6. BGEU : (rs1 >= rs2) = '1' -> 4

## 04 Type 별 설명 (LU-Type)

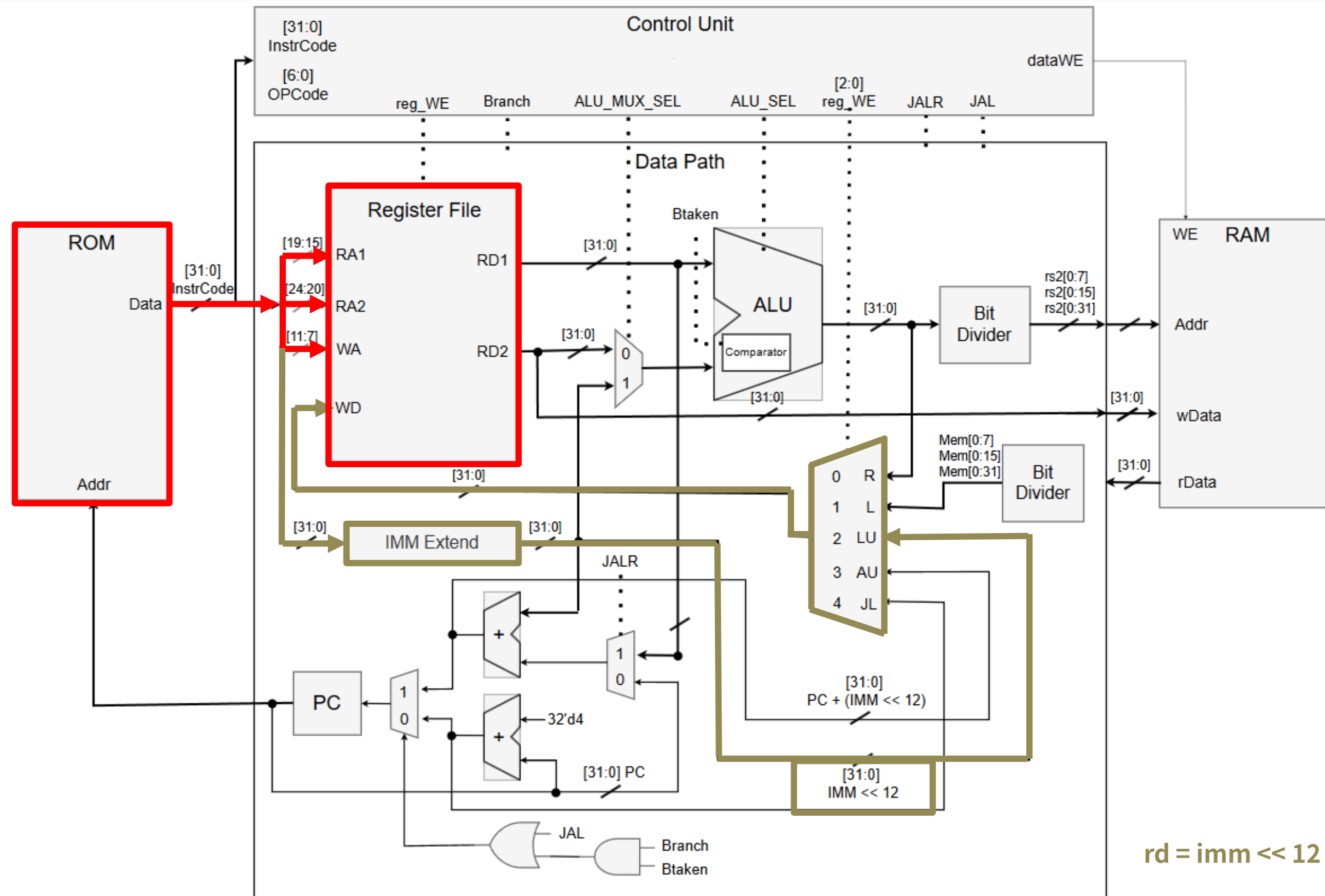


04 Type 별 설명 (LU-Type)

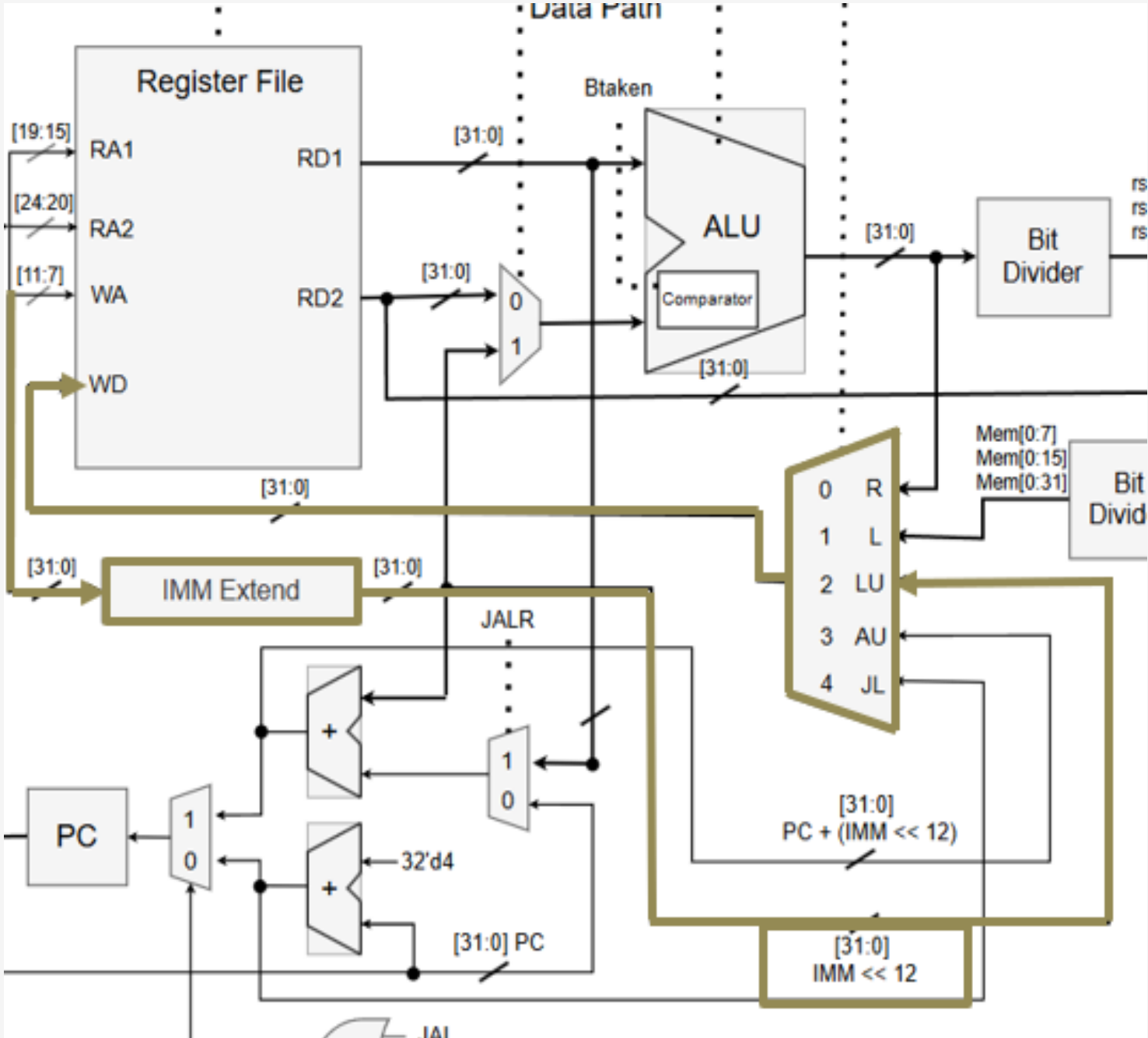


Address Shift / Jump (imm << 12)  
Register 직접 저장

[31:12]	[11:07]	[06:00]
Imm[31:12]	RD	OPcode
		0 1 1 0 1 1 1

## 04 Type 별 설명 (AU-Type)

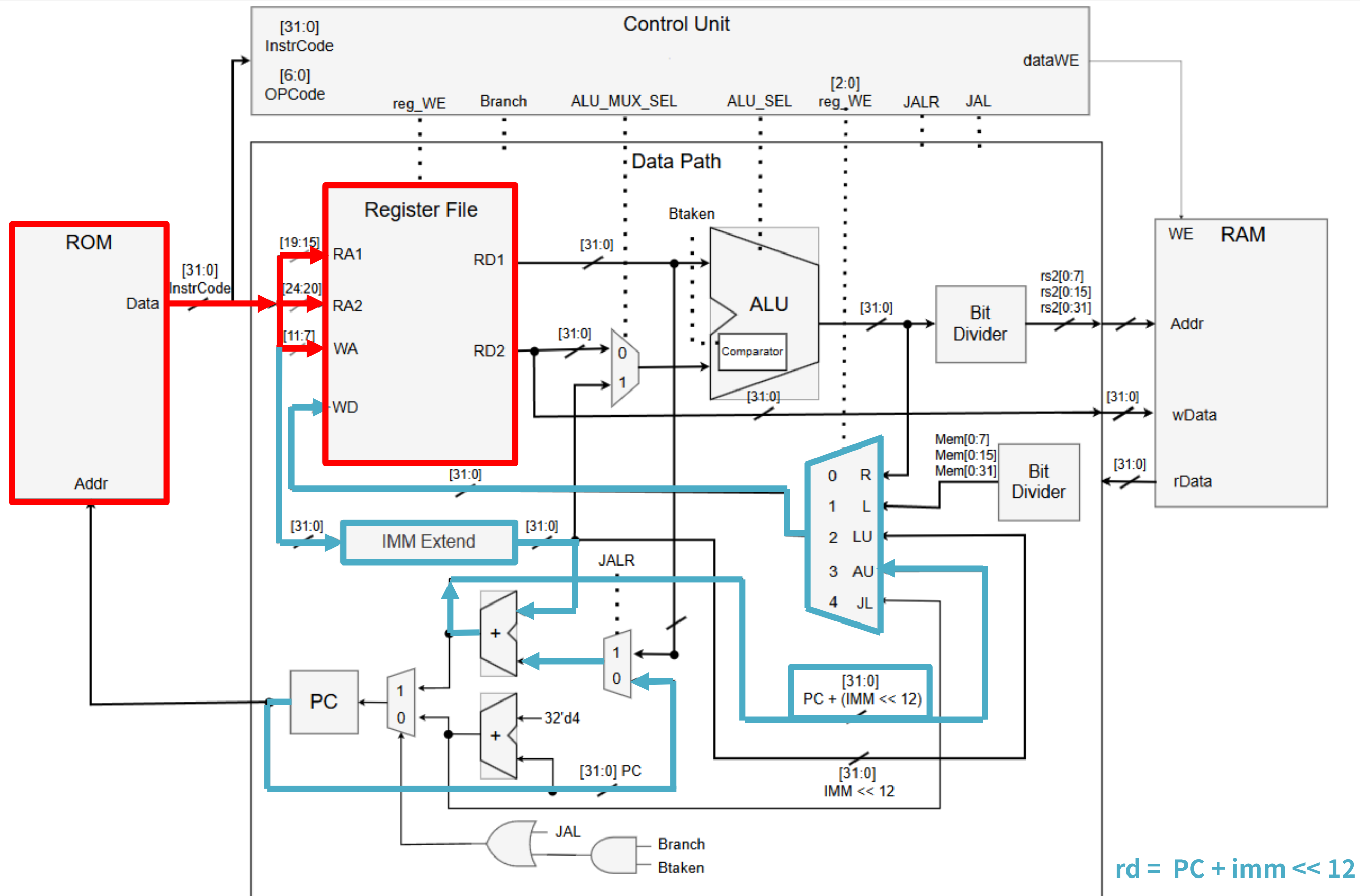

04 Type 별 설명 (AU-Type)

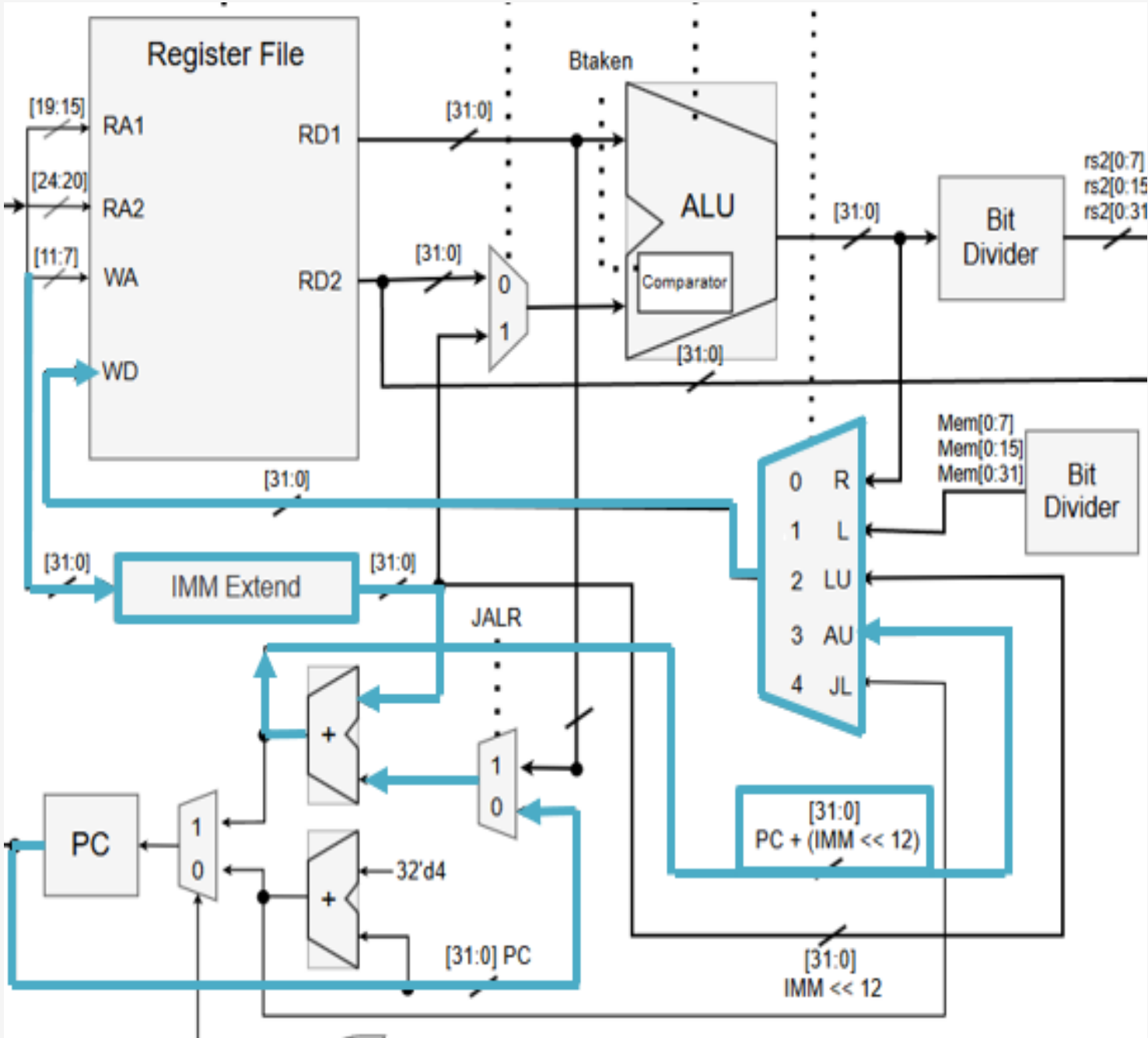

Address Shift / Jump  $PC + (imm \ll 12)$   
PC에 연산 결과 더함

[31:12]	[11:07]	[06:00]
Imm[31:12]	RD	OPcode
		0 0 1 0 1 1 1

## 04 LU & AU-Type 시뮬레이션 설명


---

```
//rom[x]=32'b imm20      _ rd _ opcode; // LU-Type
rom[0] = 32'b00000000000000000001_00001_0110111; // LUI    x1, imm1
//rom[x]=32'b imm20      _ rd _ opcode; // AU-Type
rom[1] = 32'b00000000000000000001_00010_0010111; // AUIPC x2, imm1
```

**rd = imm << 12**

1. LUI : rd = imm(1) << 12
2. AUIPC : rd = PC + imm(1) << 12

## 04 LU & AU-Type 시뮬레이션 설명

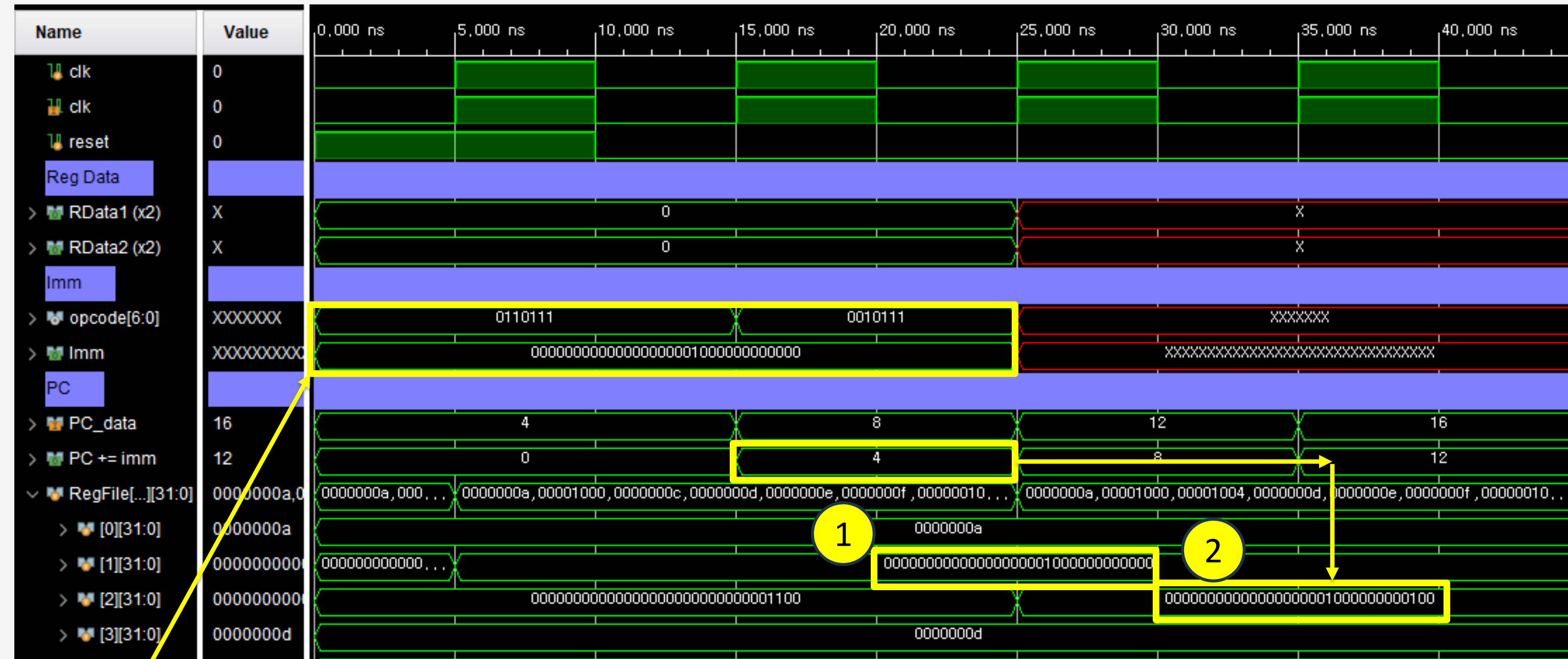


rd = imm << 12


1. LUI : rd = imm(1) << 12
2. AUIPC : rd = PC + imm(1) << 12



## 04 Type 별 설명 (J-Type)

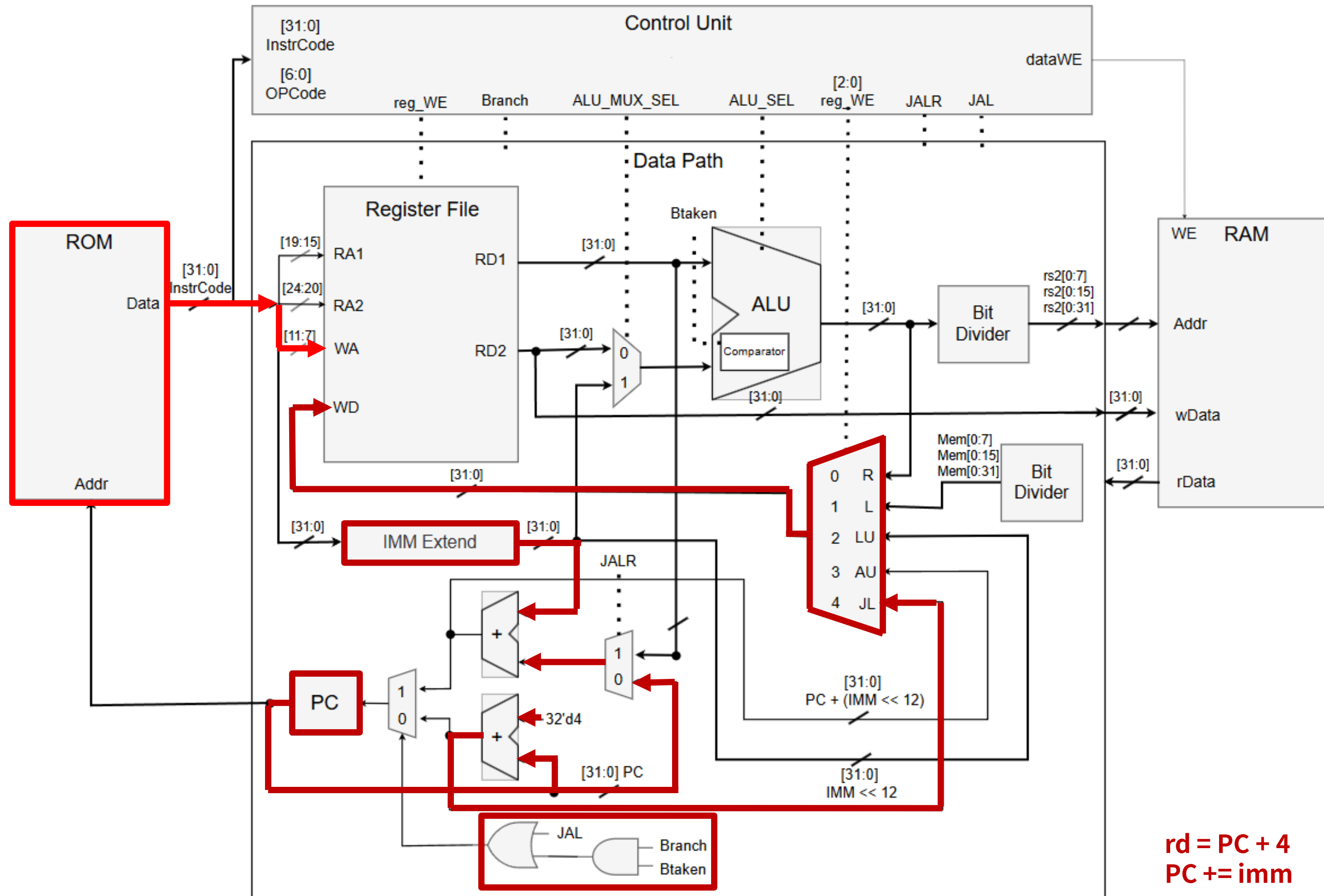


04 Type 별 설명 (J-Type)

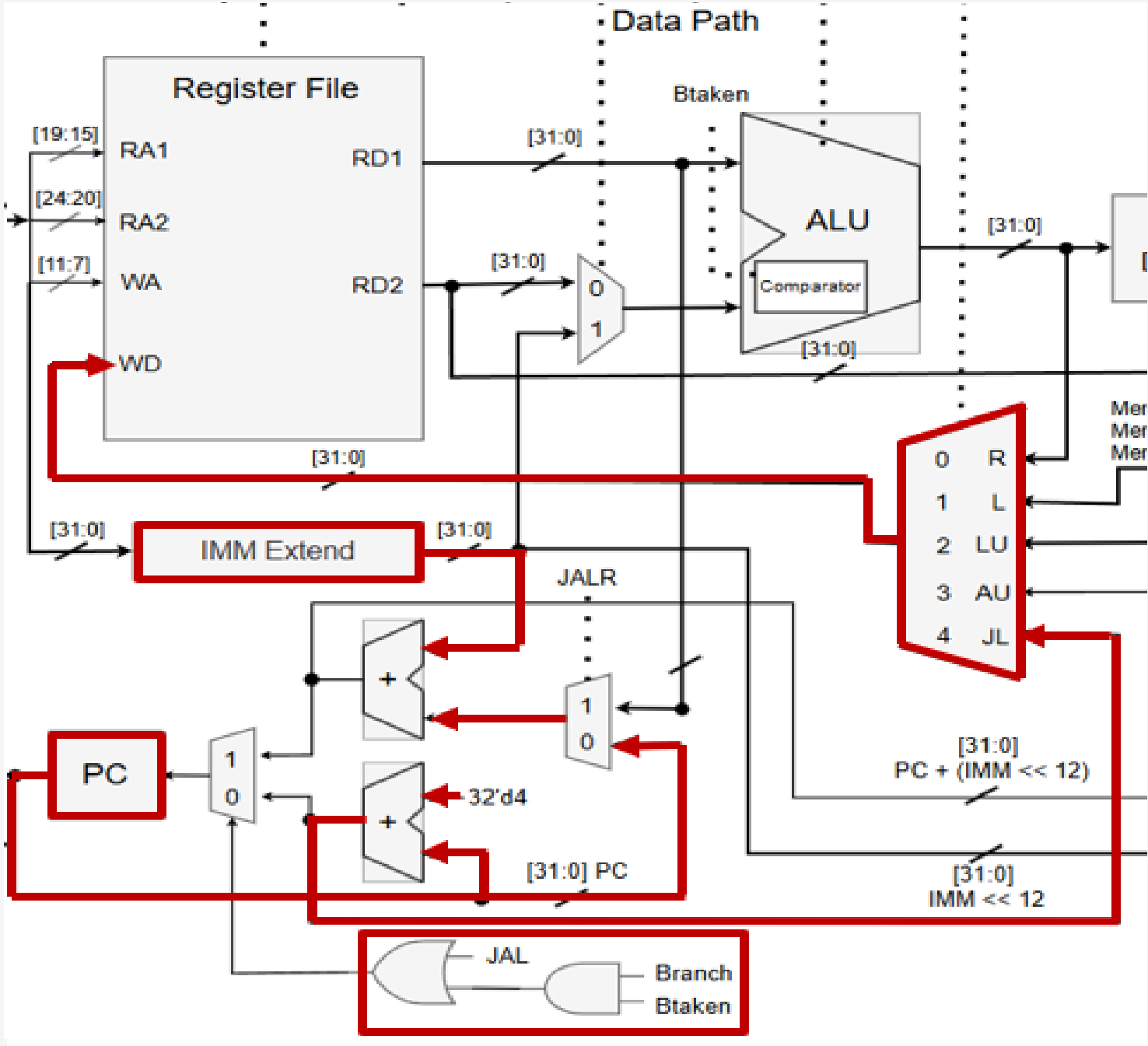


Address Shift / Jump + Read (인터럽트에 활용)  
RD = PC + 4 ;  
PC += imm ;

[31:12]	[11:07]	[06:00]
Imm[20:1]	RD	OPcode
Imm[20][10:1][11][19:12]		1 1 0 1 1 1 1

## 04 Type 별 설명 (JL-Type)

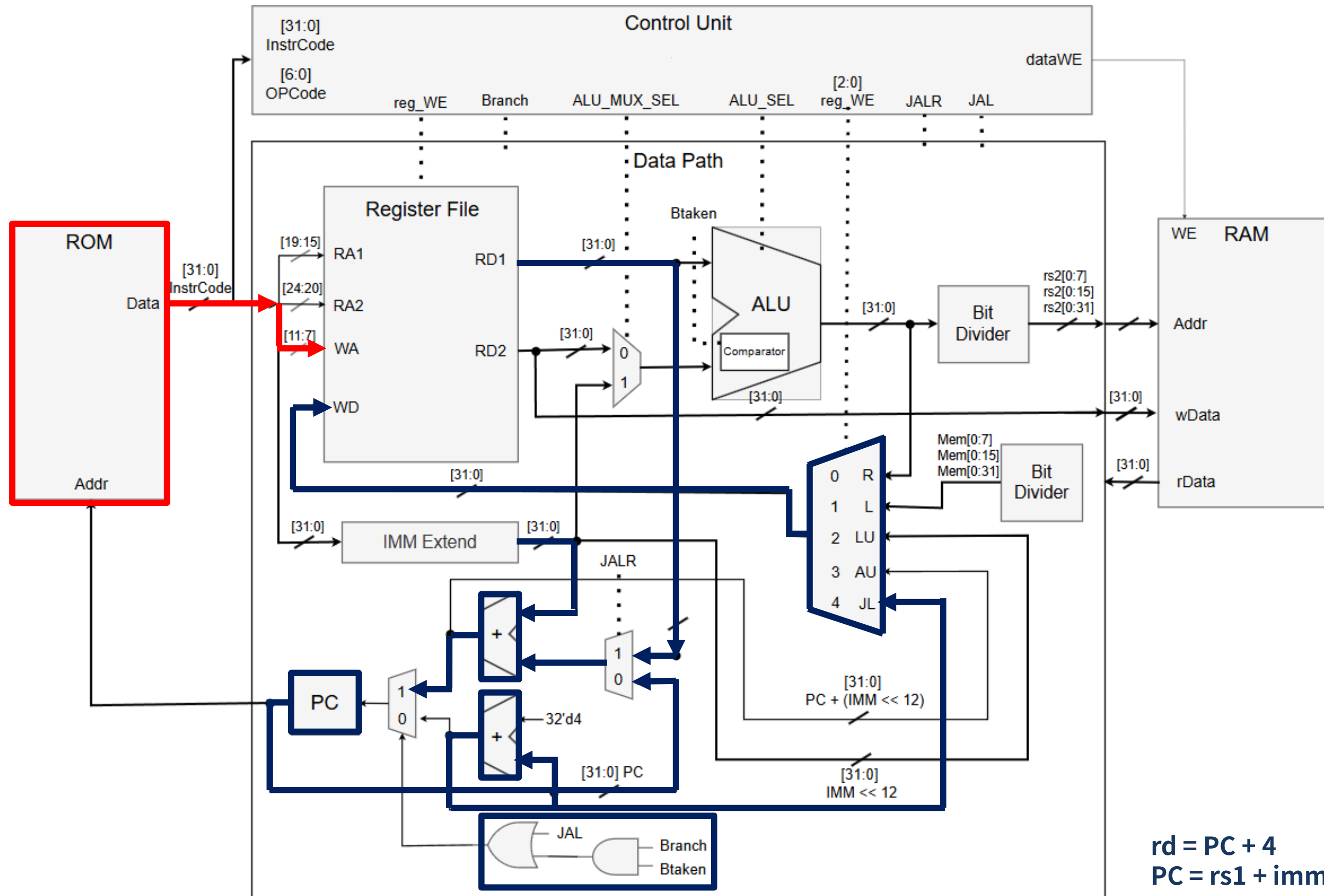

04 Type 별 설명 (JL-Type)

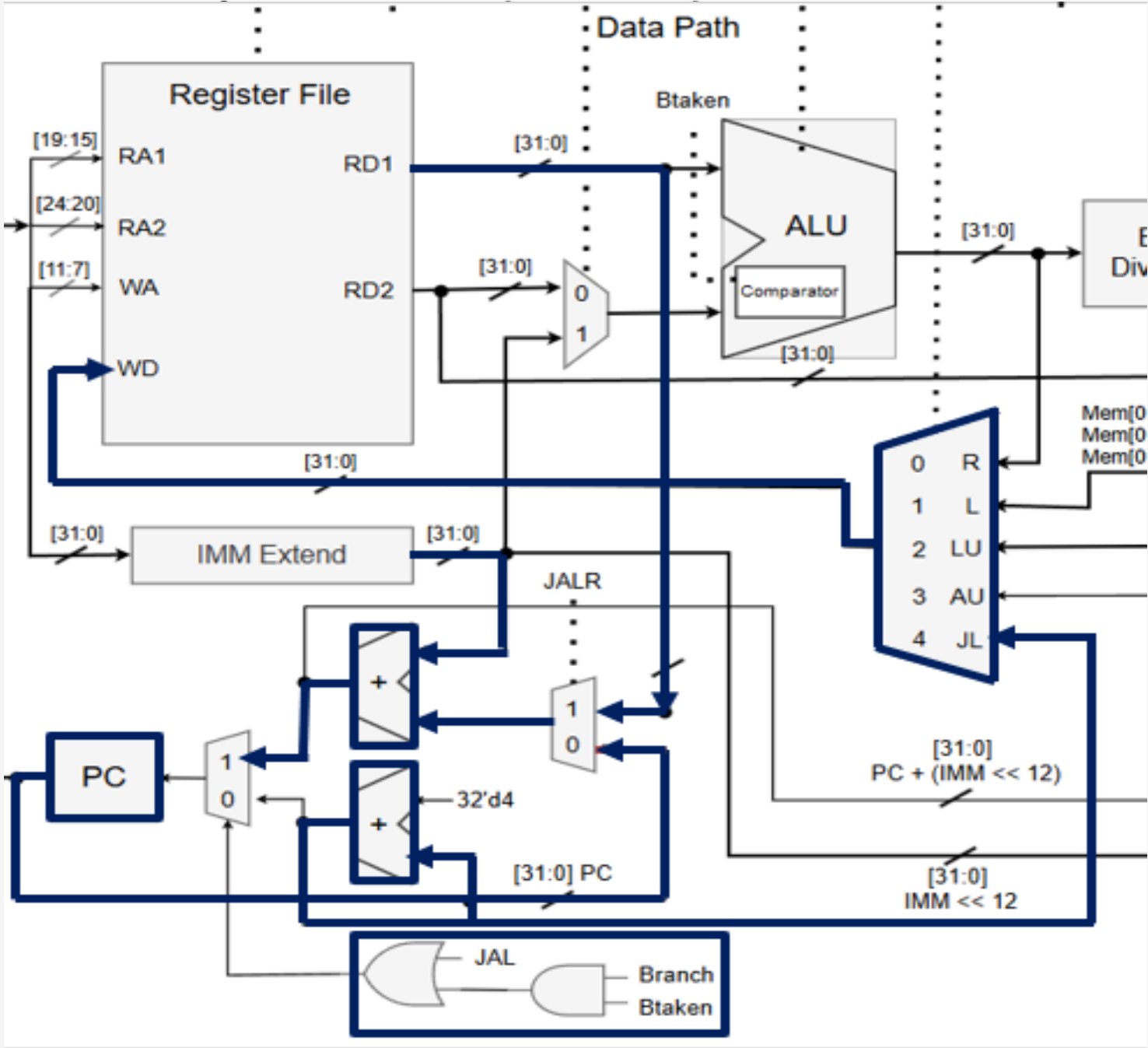

Address Shift / Jump + Read (인터럽트에 활용)  
 $RD = PC + 4 ;$   
 $PC = RS1 + imm ;$

[31:20]	[19:15]	[14:12]	[11:07]	[06:00]
Imm[11:0]	RS1	Function3	RD	OPcode
		[0 0 0]		1 1 0 0 1 1 1

## 04 J & JL-Type 시뮬레이션 설명


---

```
//rom[x]=32'b imm20      _ rd _ opcode;    // J-Type
rom[0] = 32'b00000000010000000000_00010_1101111; // JAL rd = x2 , imm4
//rom[x]=32'b imm12      _ rs1 _000_ rd _ opcode; // JL-Type
rom[1] = 32'b000000000100_00110_000_00011_1100111; // JALR rd = 3 rs1 = x6, imm4
```

**rd = PC + 4; PC += imm**

1. JAL : rd = PC + 4 ; PC += imm;
2. JALR : rd = PC + 4 ; PC = rs1 + imm;

## 04 J & JL-Type 시뮬레이션 설명



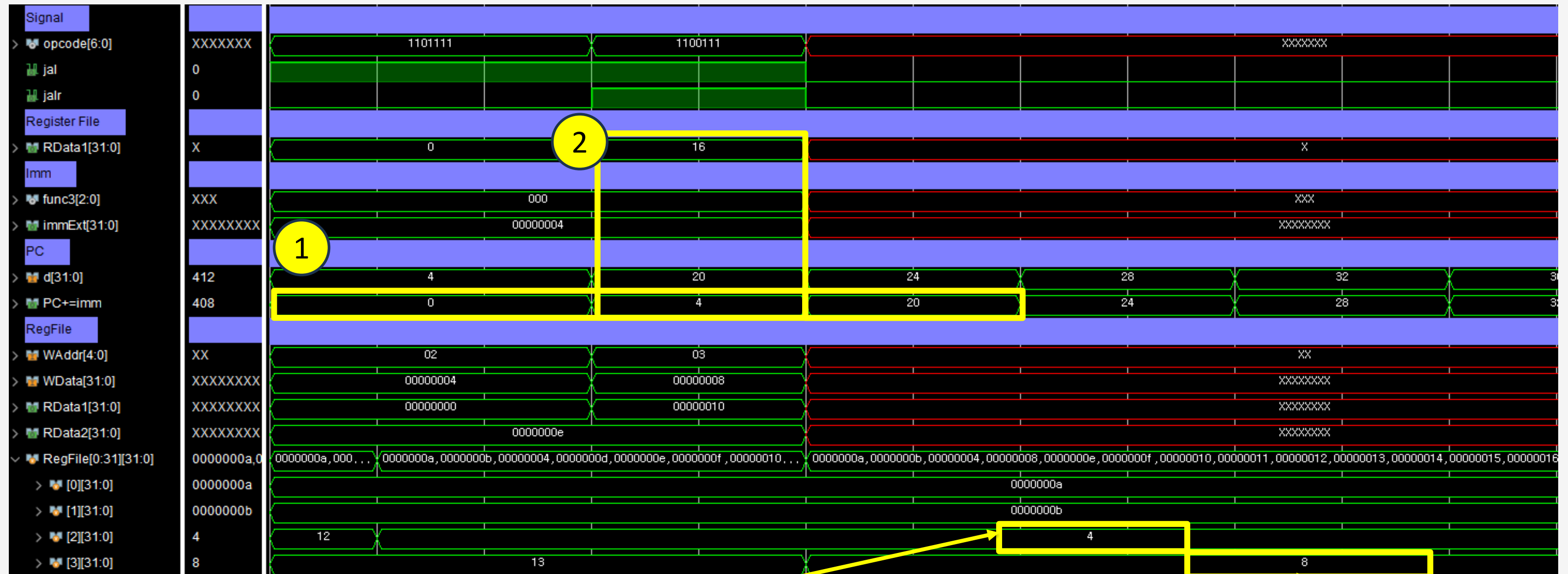


**rd = PC + 4; PC += imm**

1. JAL :  $rd = PC + 4$ ;  $PC += imm$ ;
2. JALR :  $rd = PC + 4$ ;  $PC = rs1 + imm$ ;

## 05 고찰


### 다양한 방법을 통한 최적화된 설계

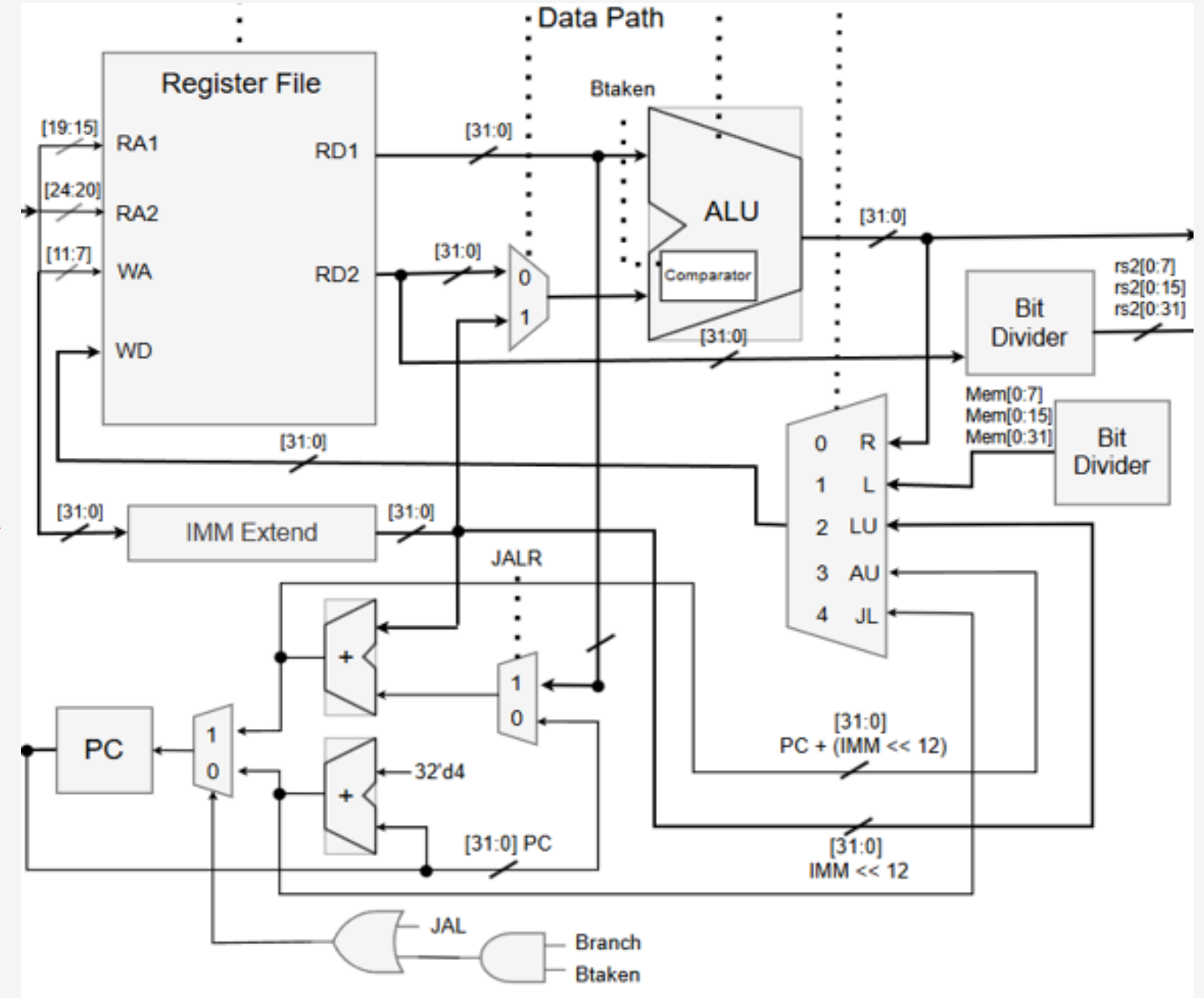 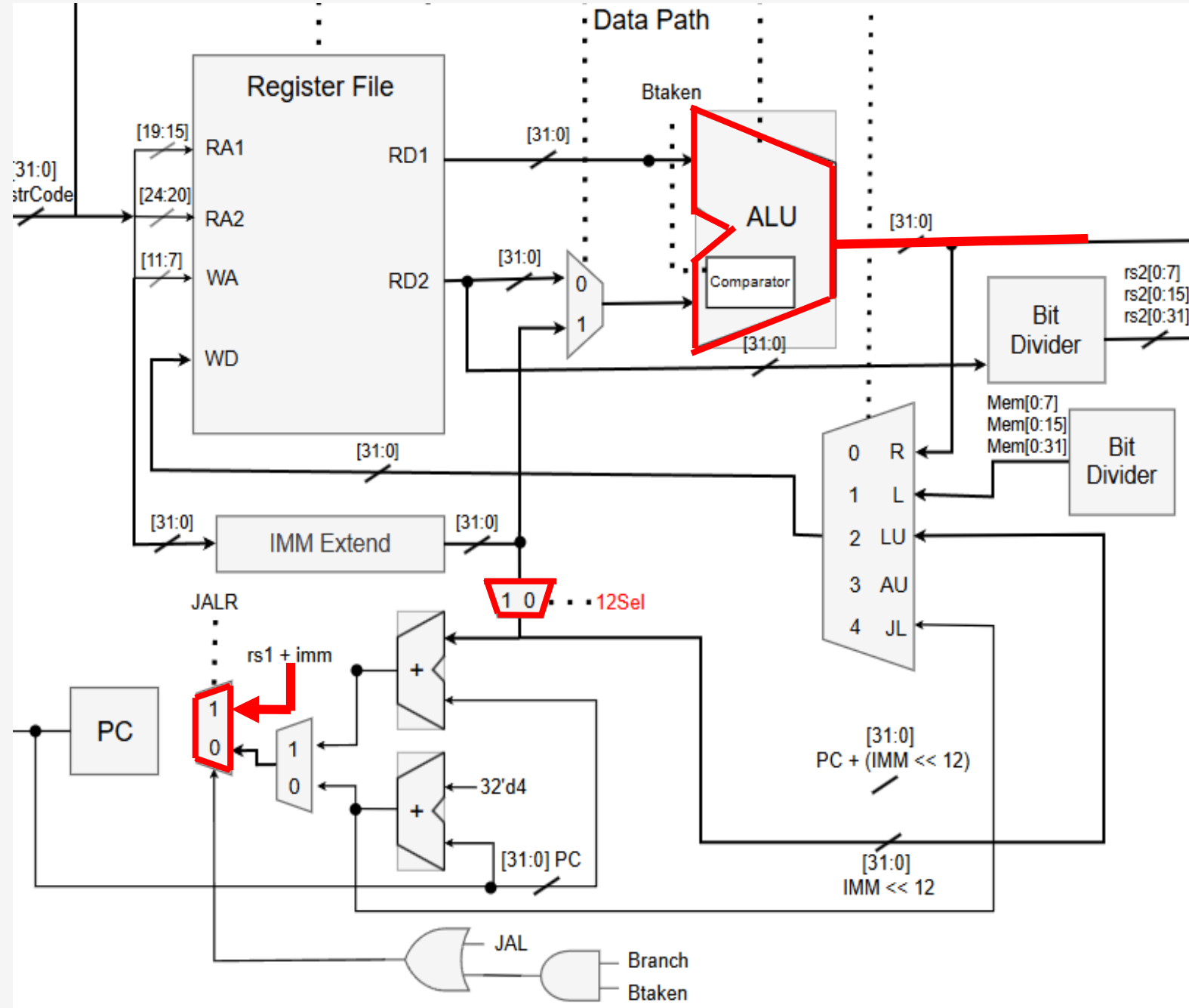

ALU 연산 필요 X, 추가된 MUX 및 제어신호 제거 → MCU 최적화

## 05 고찰

### Single-Cycle에 대한 이해와 기능 확장의 기대

 

Multi-Cycle / Pipelining으로 업그레이드

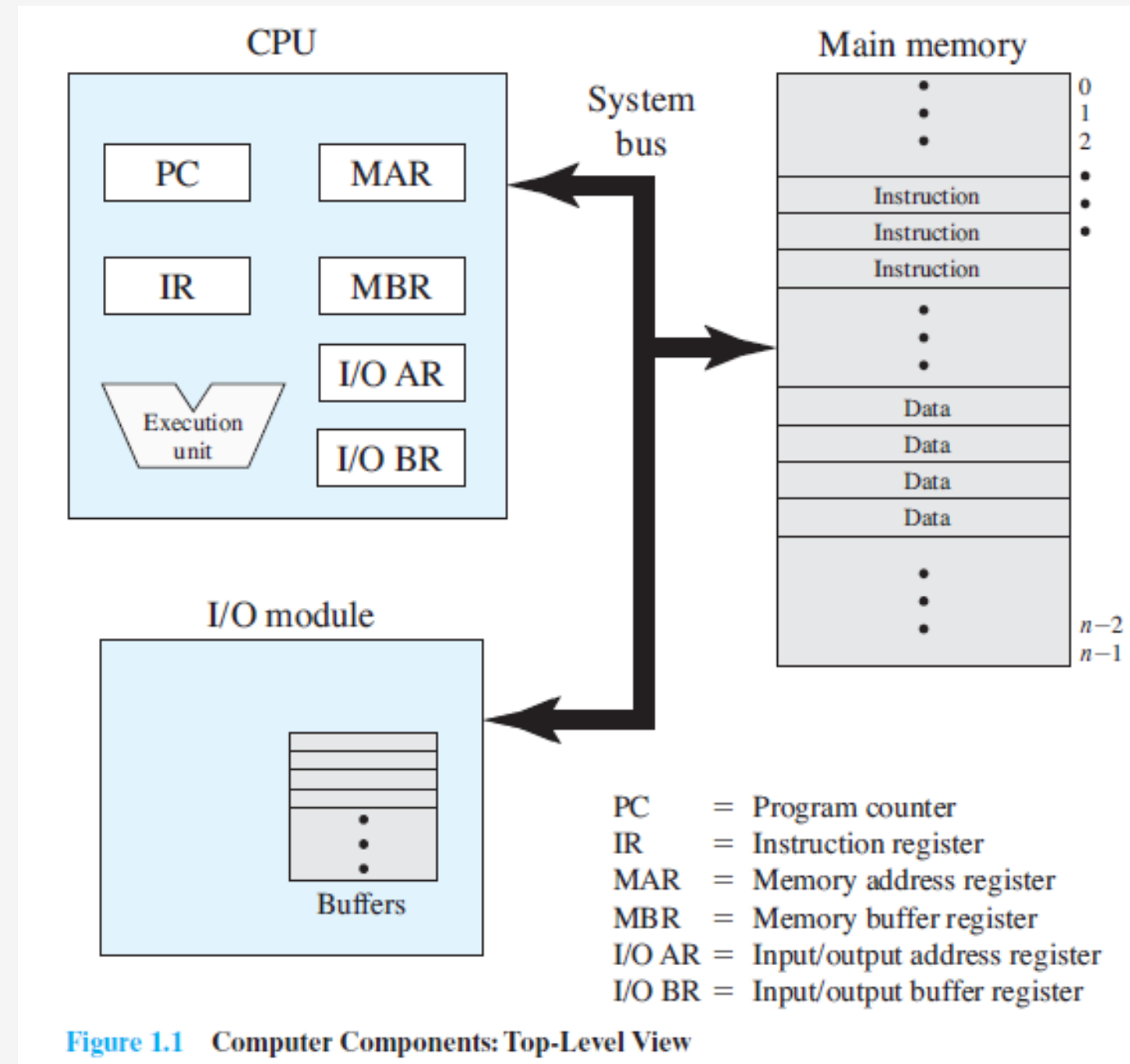


Figure 1.1 Computer Components: Top-Level View

Data Bus 확장



**THANK YOU**